

# Arquitectura de Computadoras

(Cód. 5561)  
1° Cuatrimestre 2018

Dra. Dana K. Urribarri  
DCIC - UNS



# Circuitos integrados

# Circuitos integrados

- Circuito integrado (IC) o *chip*:

Estructura de silicio (material semiconductor) que contiene los componentes electrónicos de compuertas digitales y elementos de almacenamiento.

Se monta en un contenedor de plástico o cerámica.

# Niveles de integración

A medida que mejor la tecnología, se incrementa la cantidad de compuertas que puede haber en un chip.

## *Small-scale integration (SSI)*

- Varias compuertas independientes en un chip. Menos de 10 compuertas.

## *Medium-scale integration (MSI)*

- Realizan alguna función específica elemental (sumar). Entre 10 y 100 compuertas.

## *Large-scale integration (LSI)*

- Incluye procesadores pequeños, memorias pequeñas y módulos programables. Entre 100 y 100.000 compuertas.

## *Very-large-scale integration (VLSI)*

- Microprocesadores complejos o para procesamiento digital de señales (DSP). Más de 100.000 compuertas (cientos de millones).

# SSI: Bloques funcionales

- Decoder
- Encoder
- Multiplexor

# Decoder

- Un código de  $n$  bits puede representar  $2^n$  elementos distintos.
- *Decodificador de  $n$  a  $m$* 
  - Convierte una entrada  $n$  bits en una salida  $m$  bits:  
 $n \leq m \leq 2^n$
  - Genera  $2^n$  (o menos) minitérminos a partir de los  $n$  bits de entrada.
  - La salida  $D_i$  es igual a 1 ( $D_j = 0 \ \forall j \neq i$ ) si la entrada codifica el valor  $i$ .


# Decoder

Decoder 1 a 2

<b>A</b>	<b>D<sub>0</sub></b>	<b>D<sub>1</sub></b>
0	1	0
1	0	1

Decoder 2 a 4

<b>A<sub>1</sub></b>	<b>A<sub>0</sub></b>	<b>D<sub>0</sub></b>	<b>D<sub>1</sub></b>	<b>D<sub>2</sub></b>	<b>D<sub>3</sub></b>
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 

# Encoder

- Realiza la función inversa del decoder.
- Tiene  $2^n$  entradas (o menos) y  $n$  salidas.

Encoder 8 a 3

Inputs								Outputs		
$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$A_2$	$A_1$	$A_0$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1



# Encoder

- Ambigüedades:
  - Solo una entrada puede tener valor 1.  
¿Qué pasa cuando hay más de una entrada en 1? La salida dependerá de la implementación.
  - ¿Qué pasa cuando todas las entradas valen 0?
- Se establecen prioridades.


# Priority encoder

- Las entradas tienen diferentes prioridades.
- Agrega una salida que indica validez de la demás salidas.



Inputs				Outputs		
$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$A_1$	$A_0$	$V$
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1
 
# Multiplexor


- Circuito combinatorial que selecciona una de las entradas la mapea a la (única) salida.
- Generalmente,  $n$  líneas de selección que determinan cuál de las  $2^n$  entradas será la salida.



# Multiplexor

  

# Multiplexor

 

$S$	$Y$
0	$I_0$
1	$I_1$

$S$	$I_0$	$I_1$	$Y$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1




# Multiplexor

-			$S_1$	$S_2$	$I_0$	$I_1$	$I_3$	$I_4$	F	$S_1$	$S_2$	$I_0$	$I_1$	$I_3$	$I_4$	F
$S_1$	$S_0$	Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0
0	0	$I_0$	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	1
0	1	$I_1$	0	0	0	0	1	0	0	0	1	*	0	*	*	0
1	0	$I_2$	0	0	0	0	1	1	0	0	1	*	1	*	*	1
1	1	$I_3$	0	0	0	1	0	0	0	1	0	*	*	0	*	0
			0	0	0	1	0	1	0	1	0	*	*	1	*	1
			0	0	0	1	1	0	0	1	1	*	*	*	0	0
			0	0	0	1	1	1	0	1	1	*	*	*	1	1
			0	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	1	1
			0	0	1	0	0	1	1	1	0	*	*	*	0	0
			0	0	1	0	1	0	1	1	1	*	*	*	1	1
			0	0	1	1	0	0	1	1	0	*	*	*	0	0
			0	0	1	1	0	1	1	1	0	*	*	*	1	1
			0	0	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	1	1
			0	0	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	1	1

# Ejemplo

Implementar F usando un MUX 2 a 1




A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

   

# Ejemplo

Implementar F con un MUX 2 a 1

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	*
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

  
 




# Ejemplo


Implementar F con un MUX 2 a 1

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	*
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

  
 
# Conexión directa de salidas

- Hay casos (implementación de los buses) en la que es deseable poder unir salidas.



- Para esto es necesario que uno de los niveles predomine sobre el otro para evitar:
  - Niveles de voltajes indefinidos
  - Daños en los circuitos


# Conexión directa de salidas

- Lógica Three state, Tristate, 3 state
- Open collector → Tecnología TTL
  - Open drain → Tecnología CMOS

# Three state

- En las compuertas convencionales hay solo dos estados  $V_H$  y  $V_L$  que se corresponden con el 0 y 1 lógicos.
- El tercer estado es el estado de alta impedancia (Hi-Z) en el que
  - La lógica se comporta como un circuito abierto (desconectada)
  - El circuito conectado a la salida de la compuerta *tristate* no es afectado por la entradas a la compuerta.
- Disponible para cualquier tipo de compuerta. Común en buffers.


# Three state

 

EN	IN	OUT
0	X	Hi-Z
1	0	0
1	1	1
 
# Three state

Los buffers three-state se puede conectar para generar una línea de multiplexado.



EN1	EN0	IN1	IN0	OL
0	0	X	X	Hi-Z
(S) 0	( $\bar{S}$ ) 1	X	0	0
0	1	X	1	1
1	0	0	X	0
1	0	1	X	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
1	1	0	1	
1	1	1	0	


Open collector es más tolerante a fallas.

# Open Collector

- La salida de una compuerta *Open Collector* puede tener dos valores:


$V_L$  o Hi-Z.

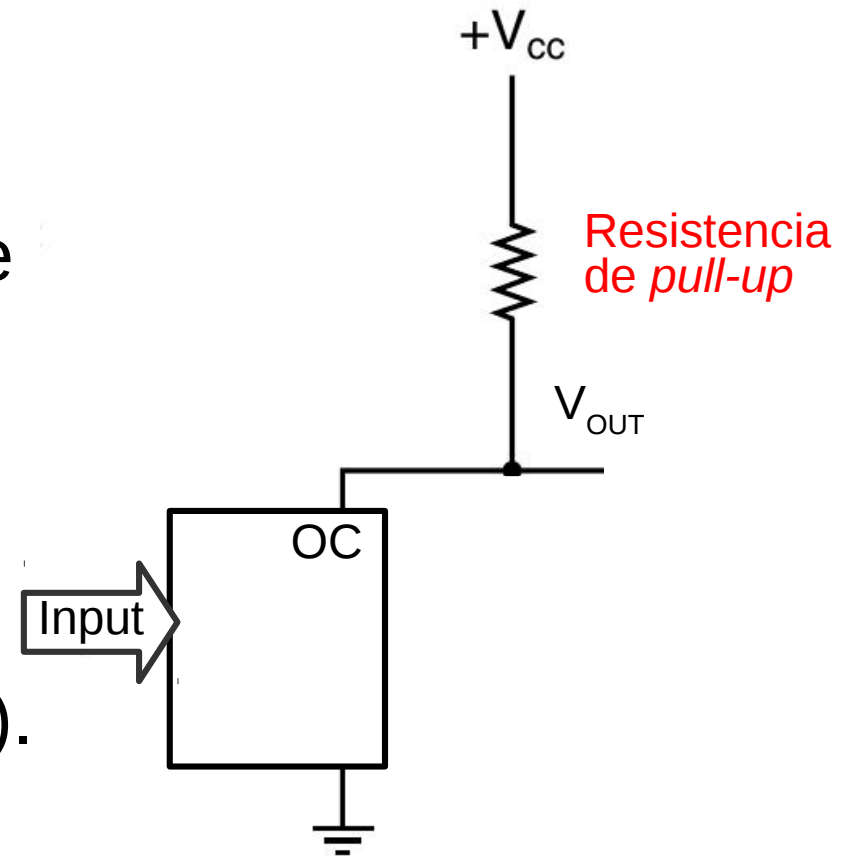- La salida de la compuerta OC se une a  $V_{CC}$  a través de una resistencia de *pull-up*.
- Si la salida de la compuerta es:
  - $V_L$ , entonces  $V_{OUT} = V_L$
  - Hi-Z, entonces  $V_{OUT} = V_{CC}$  ( $V_H$ ).


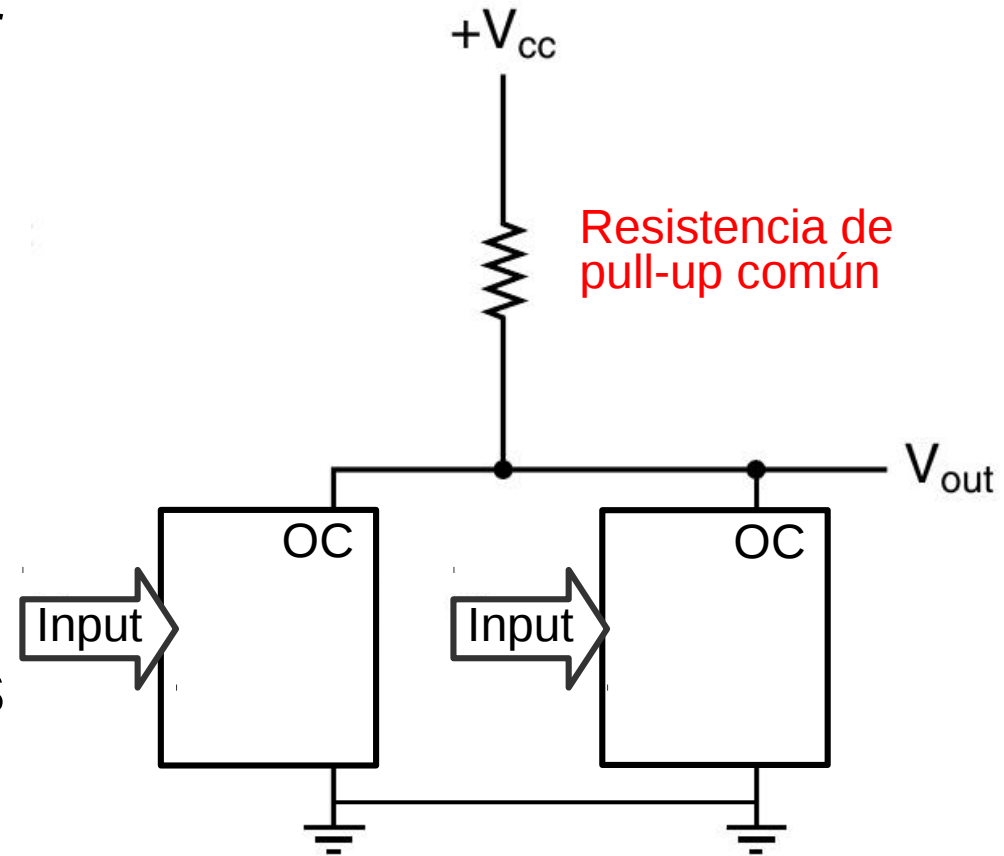
# Open Collector


- Las salidas de varias compuertas *Open Collector* se unen a una misma resistencia de *pull-up*.
- Si la salida de **alguna** compuerta es  $V_L$ , entonces  $V_{OUT} = V_L$
- Si la salida de **ninguna** compuerta es  $V_L$  (la salida de **todas** las compuertas es Hi-Z),  $V_{OUT} = V_{CC} (V_H)$ .




 
# Open Collector

$S_1$ ,  $S_2$  y  $S_3$  son las salidas de las compuertas.



$S_1$	$S_2$	$S_3$	$V_{out}$
$V_L$	*	*	$V_L$
*	$V_L$	*	$V_L$
*	*	$V_L$	$V_L$
Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	$V_H$


- Si al menos una salida es  $V_L$  ( $S_1$  o  $S_2$  o  $S_3$  es  $V_L$ ) entonces  $V_{out} = V_L$
- Si ninguna salida es  $V_L$  ( $S_1=S_2=S_3=Hi-Z$ ) entonces  $V_{out} = V_H$

# Open Collector


*Implícitamente indican  $V_H$*

$S_1$	$S_2$	$S_3$	$V_{out}$
$V_L$	*	*	$V_L$
*	$V_L$	*	$V_L$
*	*	$V_L$	$V_L$
Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	$V_H$

LP  $\rightarrow$  AND

 

LN  $\rightarrow$  OR

 

# Bibliografía



- Capítulo 3\* y 5\*. Morris Mano, Kime & Martin. *Logic and computer design fundamentals*. Prentice Hall (5ta Ed. 2015)

## *Suplementaria*

- Apéndice B. David A. Patterson & John L. Hennessy. *Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface*. Elsevier. (5ta Ed. 2014)

\* no completos

# Arquitectura de Computadoras

(Cód. 5561)  
1° Cuatrimestre 2018

Dra. Dana K. Urribarri  
DCIC - UNS



# Dispositivos Lógicos Programables

# Dispositivos lógicos programables

- Read Only Memory (ROM)
- Programmable Logic Array (PLA)
- Programmable Array Logic (PAL<sup>®</sup>)
- Field Programmable Gate Array (FPGA)

# Dispositivos lógicos programables

- No tienen una función lógica preestablecida
- Es posible controlar las conexiones o almacenar información para definir la lógica a implementar.
- Para poder ser usados necesitan ser *programados*: un procedimiento de hw que determina la función a implementar.

# Dispositivos lógicos programables

## Tecnologías permanentes

- Fusibles
  - Inicialmente cerrados. Se queman con voltajes superiores a los normales y eso abre la conexión.
- Antifusibles
  - Inicialmente abiertos. Contienen un material no conductor que con voltajes elevados se funde y baja la resistencia cerrando la conexión.
- Programación por máscara
  - La realiza el fabricante durante las últimas fases del proceso de fabricación del chip. Dependiendo de la función a implementar, se realizan o no las conexiones sobre las capas de metal que sirven como conductoras en el chip.



# Dispositivos lógicos programables

## Tecnologías reconfigurables


- Un dispositivo de almacenamiento de 1 bit que controla un transistor: si el bit está en 1, el transistor cierra el circuito. Si el bit está en 0, el transistor abre el circuito.

Es fácilmente reprogramable, pero necesita alimentación.


- Basada en transistores *floating-gate* (transistor que tiene una puerta flotante aislada en el interior) conectada de forma capacitiva. Como está aislada permite mantener la carga por largos períodos de tiempo.
 
# Dispositivos lógicos programables


- Definición genérica de una función lógica




# Dispositivos lógicos programables

 

(a) Programmable read-only memory (PROM)

 

 
(b) Programmable array logic (PAL) device



(c) Programmable logic array (PLA) device

# ROM

- No volátil y permanente.

 


- Permite especificar completamente  $n$  funciones de  $k$  entradas.
- Tamaño:  $2^k \times n$  bits

# ROM

- Una ROM de  $2^k \times n$  tendrá internamente un decoder de  $k$  a  $2^k$  y  $n$  compuertas OR.
- Cada OR tendrá  $2^k$  entradas conectadas de manera programable a cada salida del decoder.

ROM de 32x8:  
32 palabras de 8 bits cada una.

 5 líneas de entrada y  
8 líneas de salida.



OR de 32  
entradas  
programables


# ROM

- Dependiendo de la tecnología de programación:
  - ROM → programación por máscara
  - PROM → programación por fusible o antifusible
  - EPROM → tecnología que usa transistores *floating-gate*. Programable electrónicamente y borrrable con luz ultravioleta.
  - EEPROM → tecnología que usa transistores *floating-gate*. Programable y borrrable electrónicamente.
  - Memoria FLASH → Mejora de la EEPROM.

# PLA

- Similar a la ROM
- No genera todos los posibles minitérminos.
- El decoder se reemplaza por un arreglo de AND que se pueden programar para generar términos productos.
- Los términos productos se conectan selectivamente a compuertas OR para generar la función requerida.
- Tamaño: cantidad de conexiones disponibles


# PLA

 

Tamaño: (nro entradas + nro de salidas) × nro términos producto




## PLA

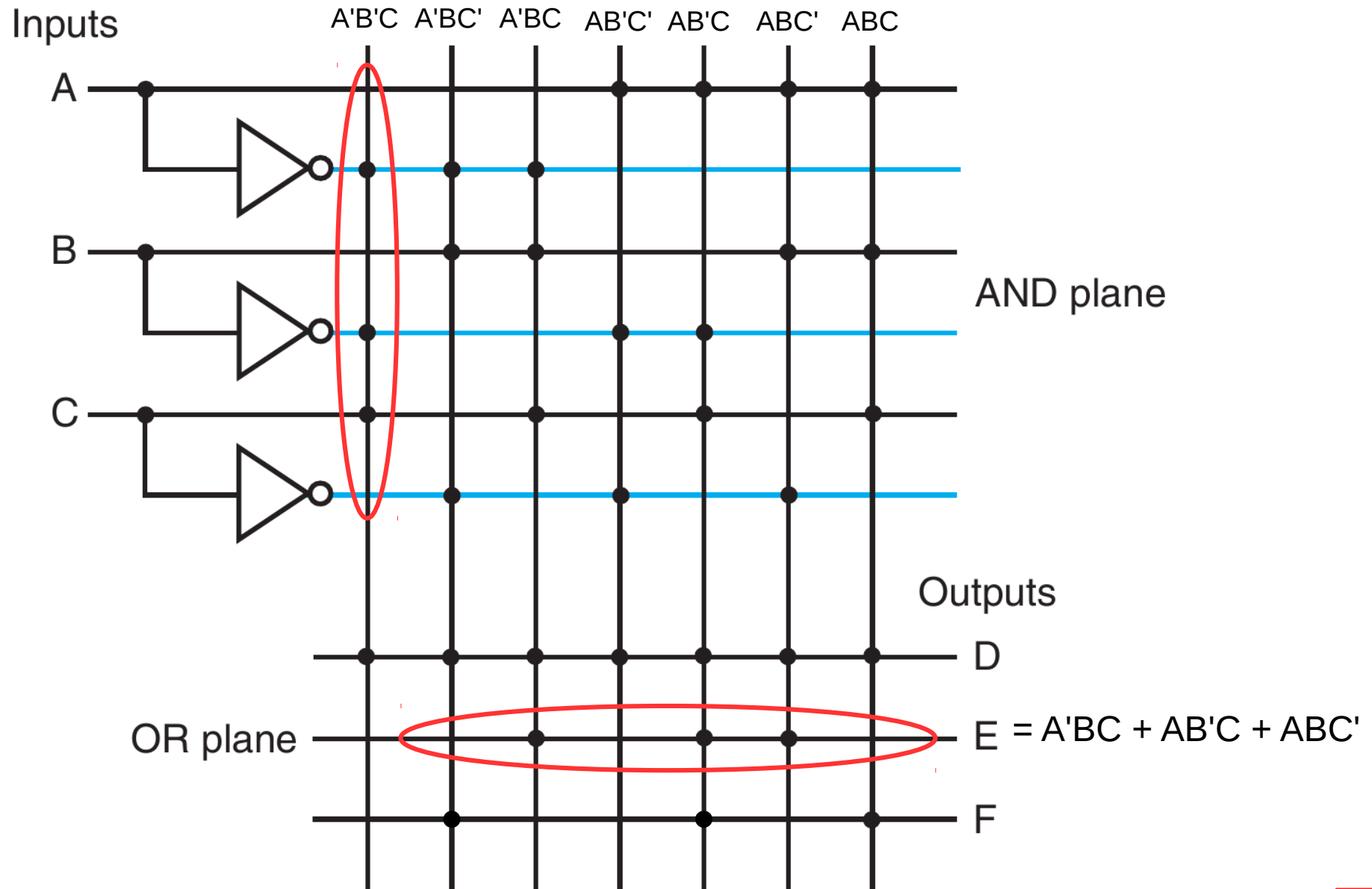
 
# PAL<sup>®</sup>

- Similar al PLA pero no tan flexible.
- El plano de AND es programable.
- El plano de OR es fijo.
- Los minitérminos no se pueden compartir entre múltiples salidas.




# FPGA

- Interconectan elementos básicos para lograr funcionalidad más avanzada.
  - Bloques de lógica programable
  - Interconexiones programables entre los bloques
  - Pines de entrada/salida programables
- Adicionalmente, bloques de lógica dedicada:
  - Memorias
  - Unidades aritmético/lógicas
  - Microprocesadores
 
# FPGA

Conceptualmente: un arreglo 2D de celdas con posibles interconexiones entre ellas.

- Las celdas consisten de tablas de lookup (LUT): una pequeña cantidad de lógica y RAM.
- Configurar el FPGA requiere configurar los pines de entrada, los bloques de lógica programable, el conexionado entre los bloques, y los pines de salida.



# Bibliografía



- Capítulo 3\* y 5\*. Morris Mano, Kime & Martin. *Logic and computer design fundamentals*. Prentice Hall (5ta Ed. 2015)

## *Suplementaria*

- Apéndice B. David A. Patterson & John L. Hennessy. *Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface*. Elsevier. (5ta Ed. 2014)

\* no completos