

Arquitectura de Computadoras

(Cód. 5561)
1° Cuatrimestre 2018

Dra. Dana K. Urribarri
DCIC - UNS



Multiplicadores

Multiplicadores

- Enteros
 - No signados
 - Signados

Multiplicación de enteros no signados

- Dos números de n dígitos en base b
 - Multiplicando: $M = m_{n-1} m_{n-2} \dots m_0$
 - Multiplicador: $X = x_{n-1} x_{n-2} \dots x_0 = \sum_{i=0}^{n-1} x_i b^i$
- El producto P (de $2n$ dígitos) será
 - $P = M X = M (\sum_{i=0}^{n-1} x_i b^i)$
- El producto P (de $2n$ dígitos) en binario
 - $P = M X = M (\sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i)$
- Se resuelve con n sumas de operandos de n bits.
Por lo tanto, sería de $O(n^2)$

Algoritmo secuencial

- Parte de la expresión

$$P = M \cdot X = M \left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i 2^i \right) = \sum_{i=0}^{n-1} M x_i 2^i$$

Donde $x_i = 0$ o $x_i = 1$

- Arranca con el producto parcial en 0.
- Consiste de n pasos, donde el paso j multiplica el bit x_j por M y lo suma al producto parcial acumulado.

Enteros no signados

- El producto de dos enteros no signados de n bits, puede dar como resultado máximo P_{\max}

$$(2^n - 1)(2^n - 1) = 2^{2n} - \underbrace{2^{2n+1}}_{<0} + 1 = 2^{2n-1} + \underbrace{(2^{2n-1} - 2^{n+1} + 1)}_{>0, n \geq 3}$$

- Luego

$$2^{2n-1} < P_{\max} < 2^{2n}$$

- El resultado tiene como máximo $2n$ bits


Algoritmo secuencial

- $M = 6 = 0110$
- $X = 13 = 1101$
- $M \times X = ?$

				0	1	1	0	
			×	1	1	0	1	
				0	1	1	0	Suma parcial:
		0	0	0	0			00000110
	0	1	1	0				00000110
								00011110
+	0	1	1	0				01001110
	0	1	0	0	1	1	1	Producto


Hardware del algoritmo secuencial

- El registro Producto P es un registro doble A | MQ
 - Donde A y MQ son registros de n bits
- La ALU suma los registros de n bits A y Multiplicando

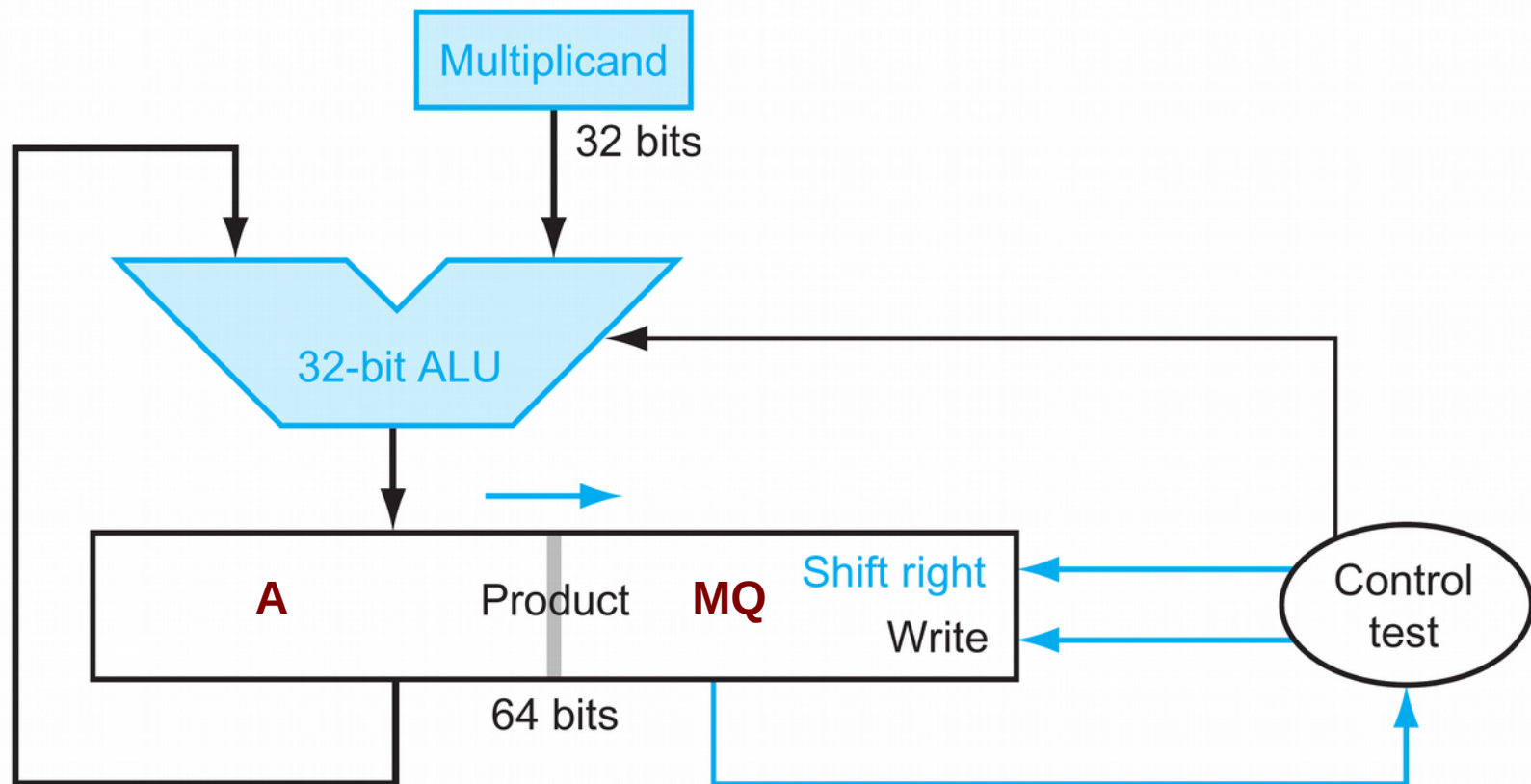


Hardware del algoritmo secuencial

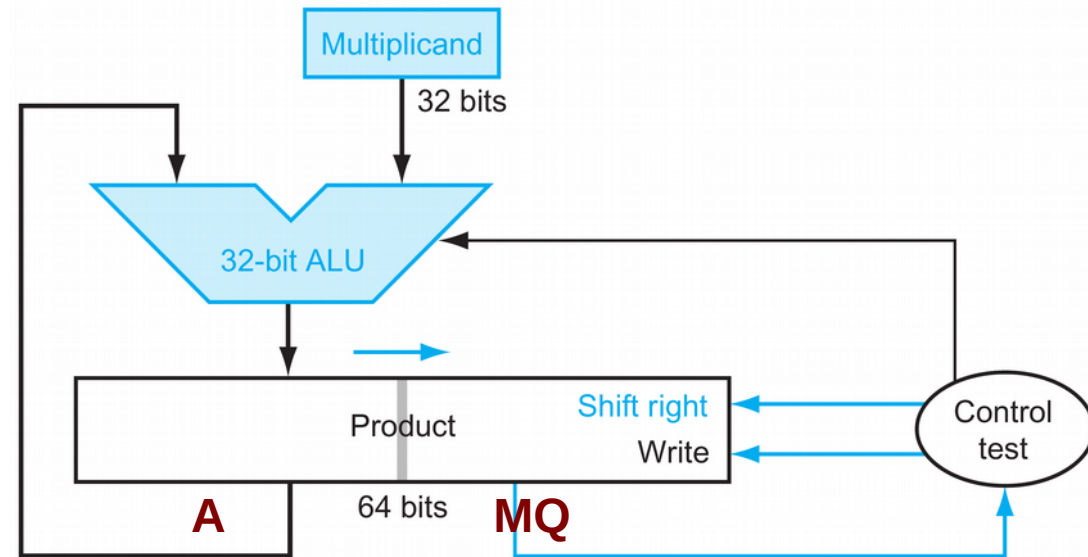- Inicio: Copiar el multiplicador en el registro MQ (parte derecha de P). Inicializar A (parte izq.) en 0.
- Repetir n veces
 - Paso 1:
Si $P_0 = 0$, ir al paso 3
 - Paso 2:
 $A \leftarrow A + \text{Multiplicando}$
 - Paso 3: Desplazar P 1 bit a derecha.
- El registro doble P contiene el resultado




Ejemplo

M = 6
X = 13
M X = ?

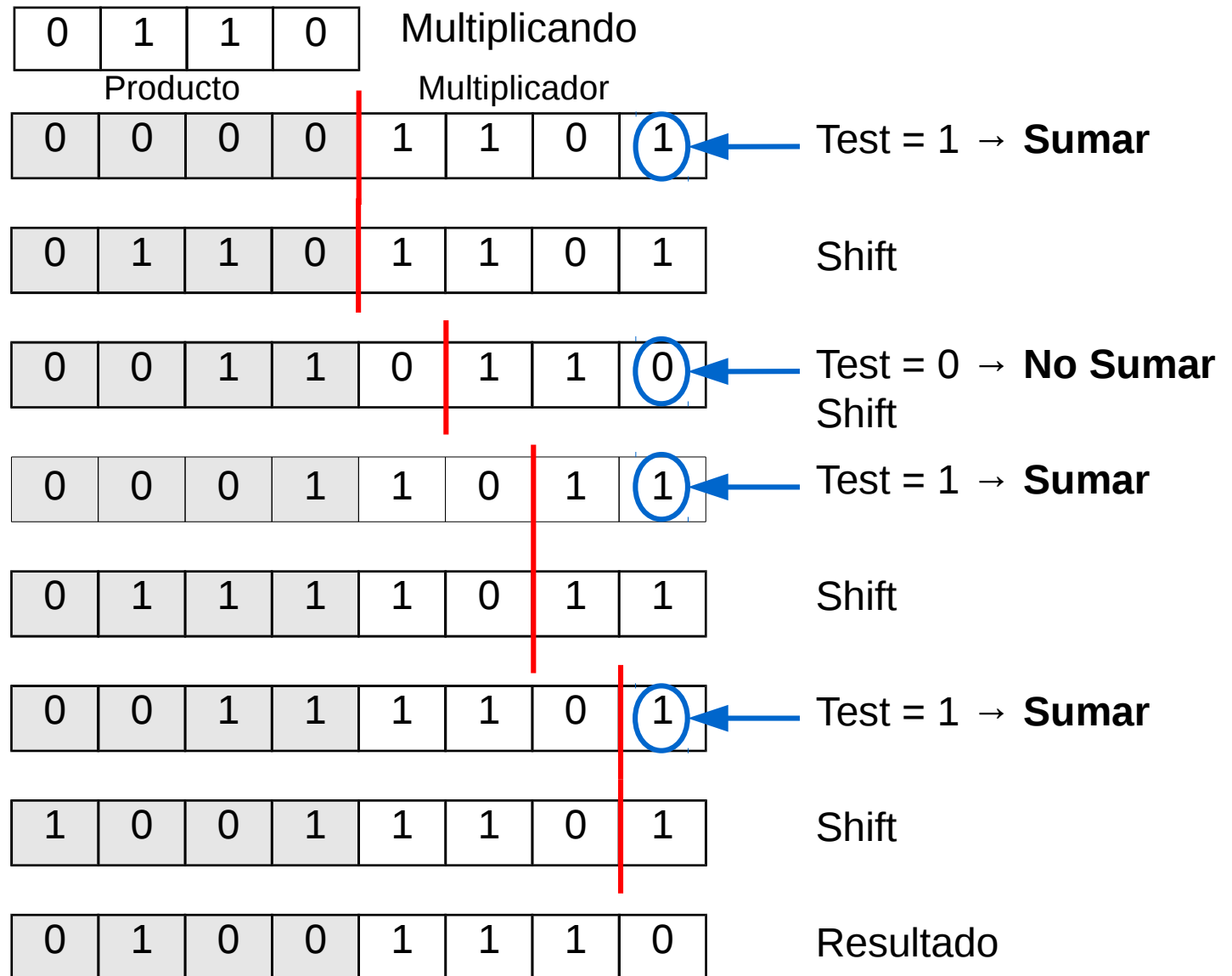


Hardware del algoritmo secuencial + carry

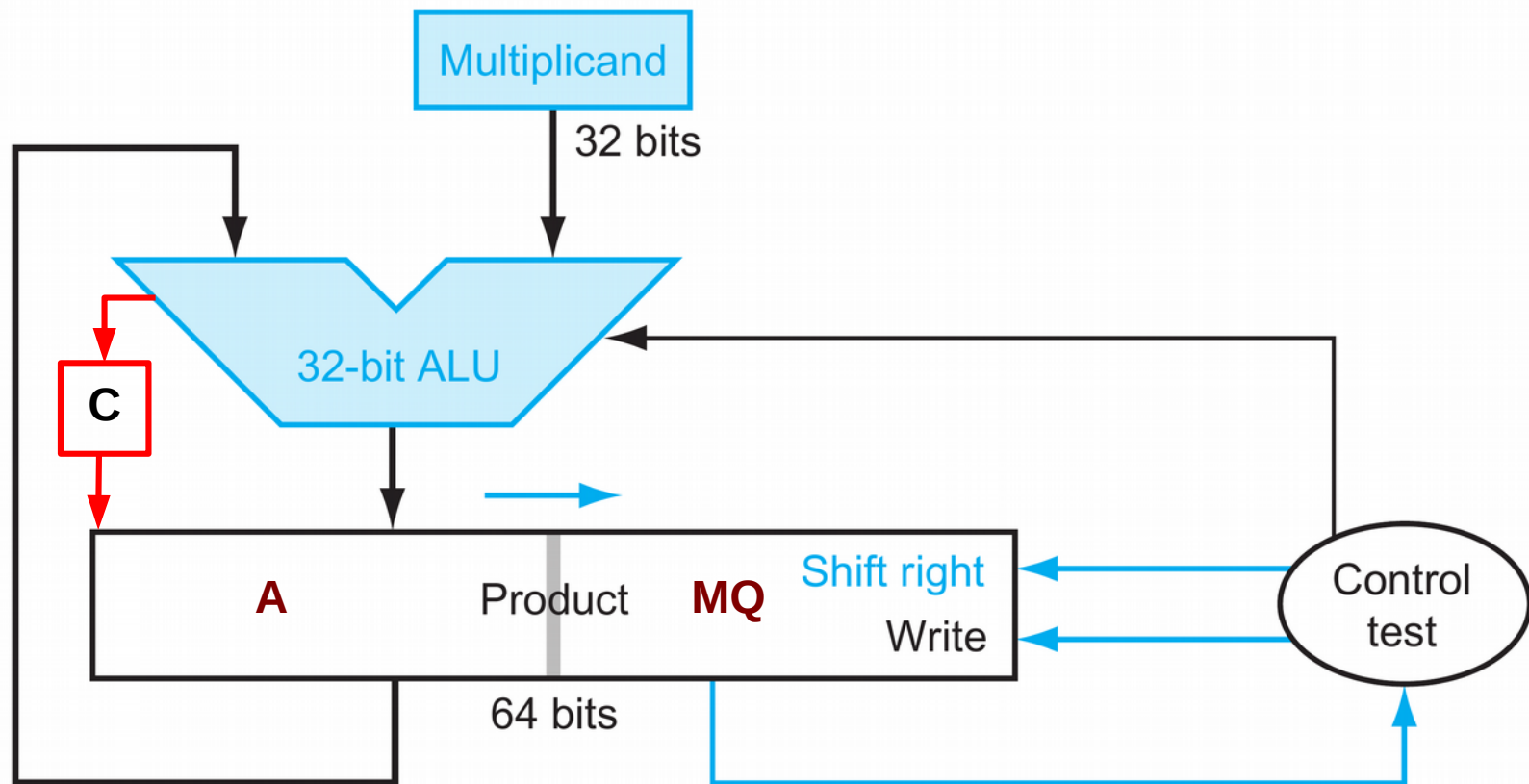- Las sumas parciales pueden generar carry-out.
- Agregar el carry en el hw básico




Hardware del algoritmo secuencial

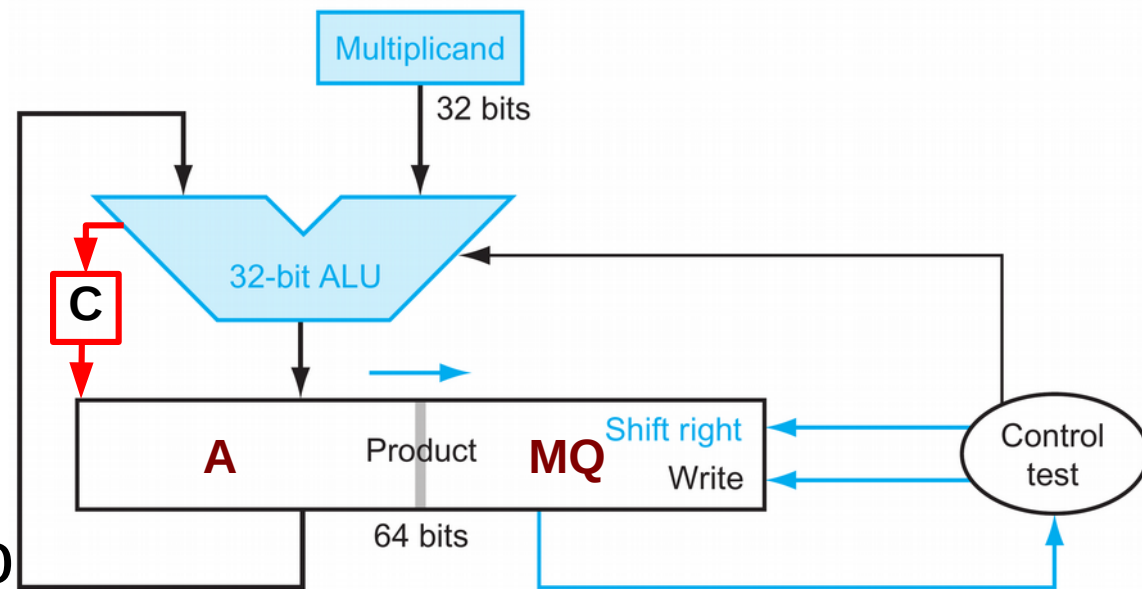- Inicio: Copiar el multiplicador en el registro MQ. Inicializar A en 0.
- Repetir n veces
 - Paso 1:
Si $P_0 = 0$, poner el carry en cero e ir al paso 3
 - Paso 2:
 $A \leftarrow A + \text{Multiplicando}$
 - Paso 3: Desplazar P 1 bit a derecha incluyendo el carry.



Ejemplo

M = 13
X = 11
M X = ?

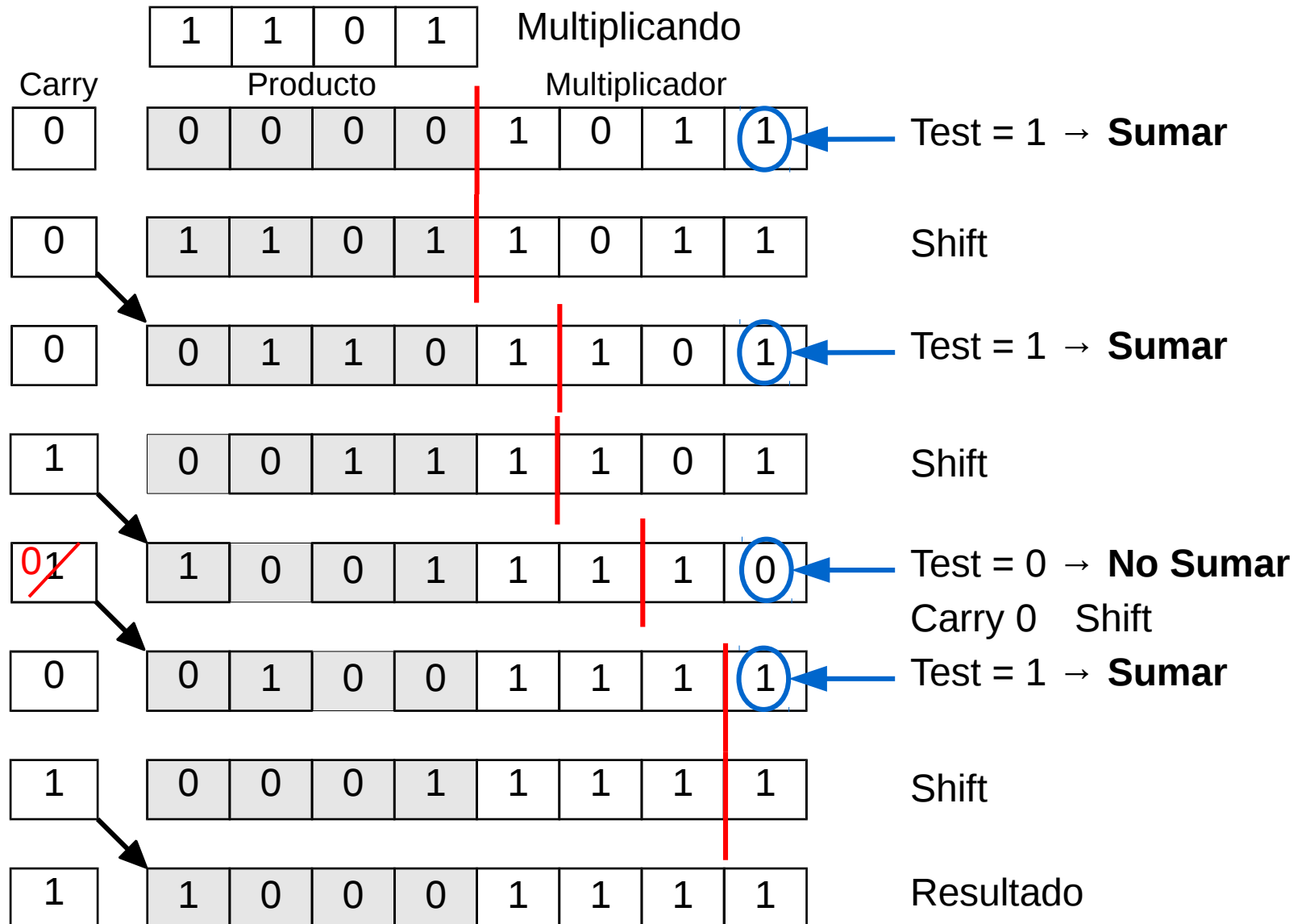

Multiplicación de enteros signados

- Si los números están en signo-magnitud
 - Calcular el producto sin signo
$$|p| = |M| \cdot |X|$$
 - Calcular el signo de forma separada
$$p_{2n-1} = y_{n-1} \oplus x_{n-1}$$
- En el caso de complemento a 2 y complemento a uno.

Distinguir entre multiplicando M negativo y multiplicador X negativo

Multiplicación de enteros signados

- Multiplicando negativo
 - $M = 2^n - |M|$
 - $P' = M \cdot X = (2^n - |M|) \cdot X = 2^n X - |M| \cdot X$
 - $P = -|M| \cdot X$

Multiplicación de enteros signados

- Solución 1:
 - La diferencia entre P y P' es $2^n X \therefore P = P' - 2^n X$
 - Como P es un registro de $2n$ bits, $-2^n X$ en 2 complemento es $2^{2n} - 2^n X$
 - Corregir el resultado del algoritmo restando X de la parte más significativa del registro P (esto no requiere ALU de $2n$ bits).

Multiplicación de enteros signados

• Solución 2:

- Considerar M de doble precisión: $M = 2^{2n} - |M|$
- $P' = M \cdot X = (2^{2n} - |M|) \cdot X = 2^{2n} X - |M| \cdot X$
- $2^{2n} X$ es mayor que la longitud del registro $P \therefore$ es carry que se descarta.

$$\begin{aligned}
 P' &= X \cdot M = 2^{2n} X - |M| \cdot X \\
 &\equiv 2^{2n} - |M| \cdot X
 \end{aligned}$$

- No implica ALU de $2n$ bits.


						1	0	0	1	1	(-13)
						×	0	1	0	1	(+11)
<hr/>											
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1		
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	1	1	0	0	1	1					
0	0	0	0	0	0						
<hr/>											
1	1	0	1	1	1	0	0	0	1		(-143)

Multiplicación de enteros signados

- Multiplicando negativo: Solución 2 ✓
 - Si solo el multiplicando es negativo, no hay necesidad de cambiar el algoritmo.
 - Se suma un número negativo.
 - El hardware debe extenderse de forma tal que provea extensión de signo en el producto parcial.
 - Antes de la primera suma, en la extensión de signo ingresa 0.
 - Luego de la primera suma, en la extensión de signo ingresa m_{n-1}

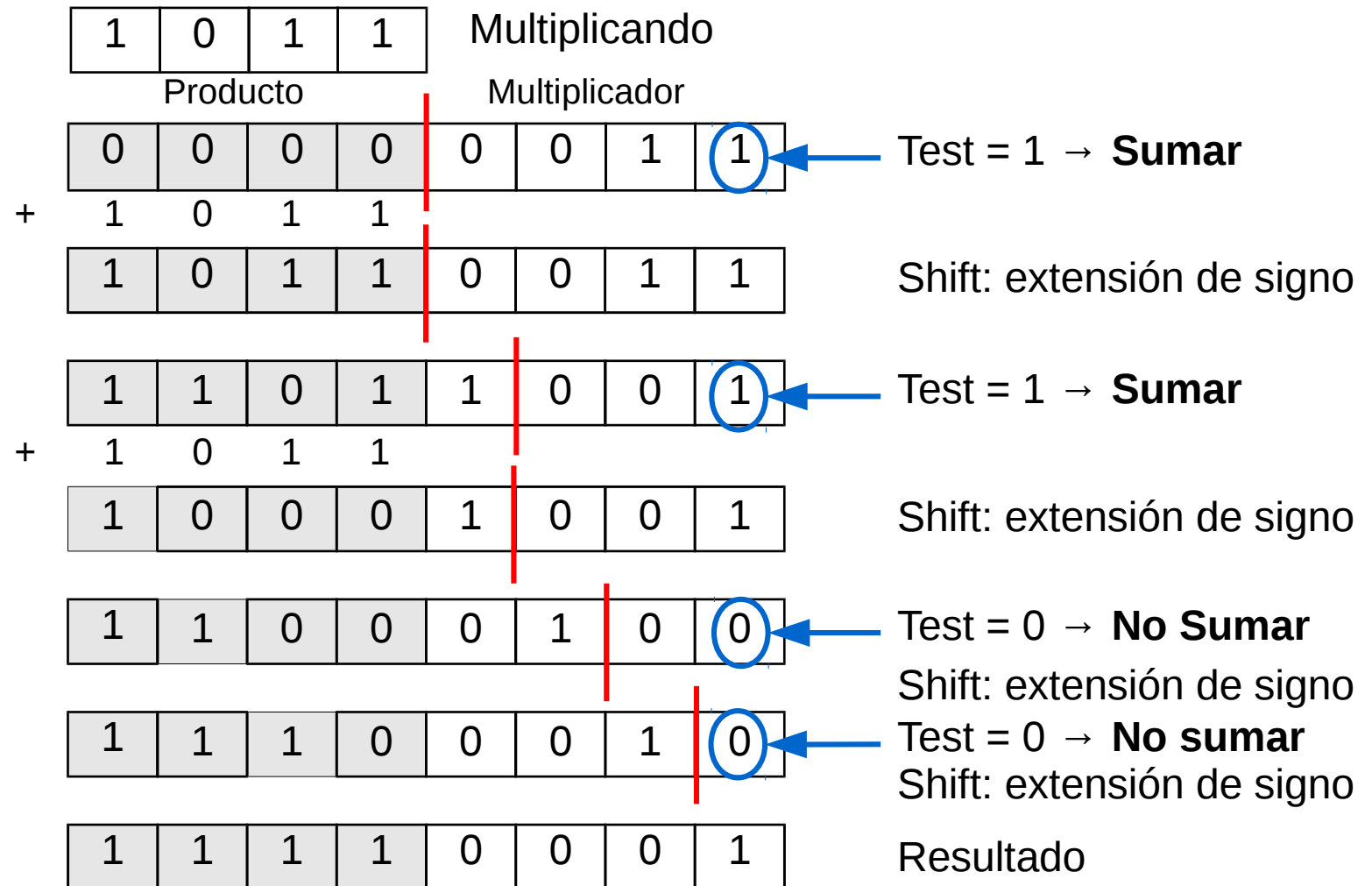Ejemplo: complemento a 2

$M = -5$
 $m_{n-1} = 1$
 $X = 3$
 $M \times X = ?$



Multiplicación de enteros signados

- Multiplicador negativo
 - $X = 2^n - |X|$
 - $P' = M \cdot X = M \cdot (2^n - |X|) = 2^n M - M \cdot |X|$
 - $P = -M \cdot |X|$

Multiplicación de enteros signados


- Solución 1:
 - La diferencia entre P y P' es $2^n M \therefore P = P' - 2^n M$
 - Como P es un registro de $2n$ bits, $-2^n M$ en 2 complemento es $2^{2n} - 2^n M$
 - Corregir el resultado del algoritmo restando M de la parte más significativa del registro P (esto no requiere ALU de $2n$ bits).

Multiplicación de enteros signados

- Solución 2:
 - Asumir X de doble precisión: $X = 2^{2n} - |X|$
 - $P' = M \cdot X = M \cdot (2^{2n} - |X|) = 2^{2n} M - M \cdot |X|$
 $\equiv 2^{2n} - M \cdot |X|$
 - ¿Problema?
 - Multiplicador de doble precisión implica el doble de iteraciones.
- Multiplicador Negativo: Solución 1 ✓

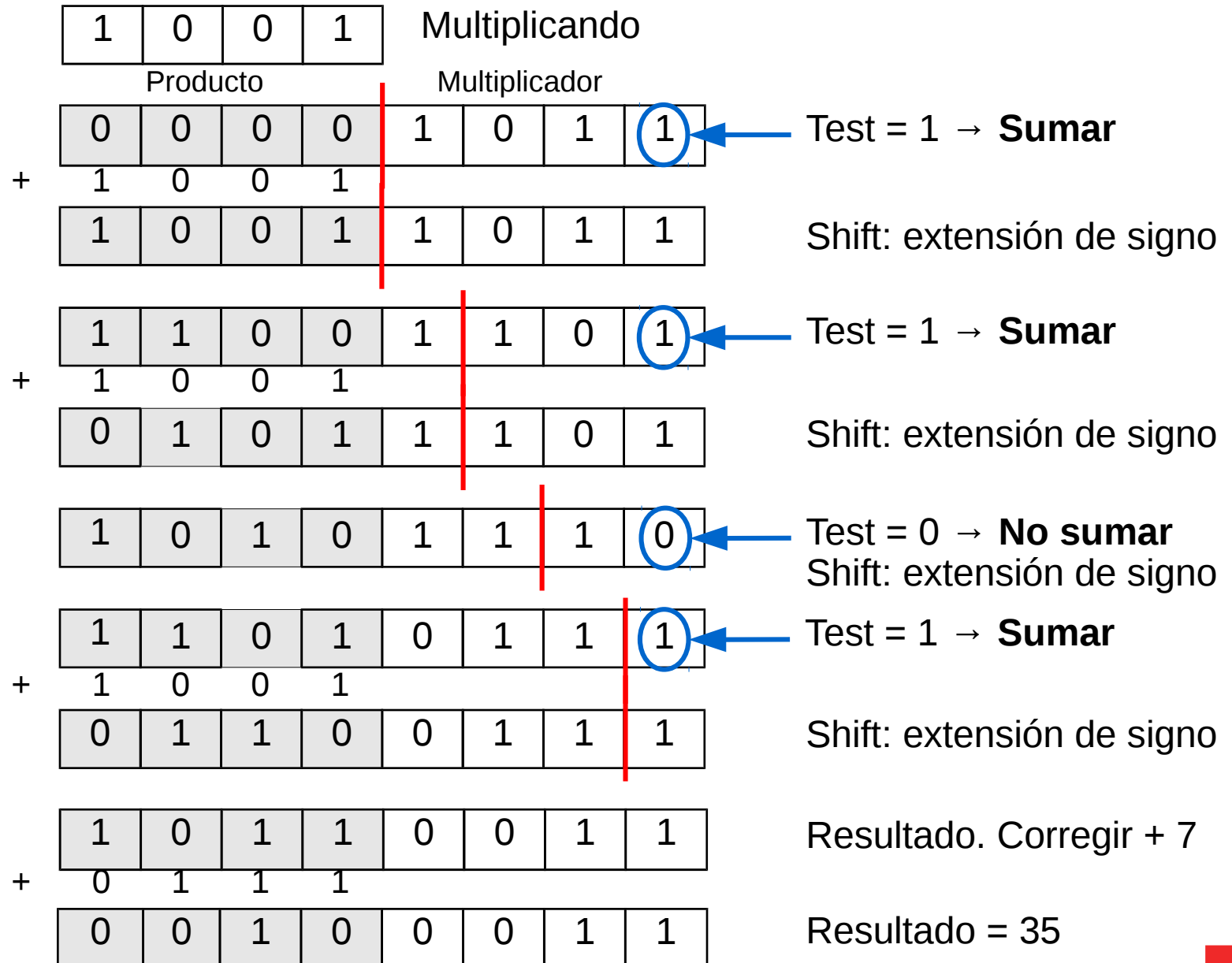
Ejemplo: complemento a 2

$M = -7$
 $m_{n-1} = 1$
 $X = -5$
 $M \times X = ?$



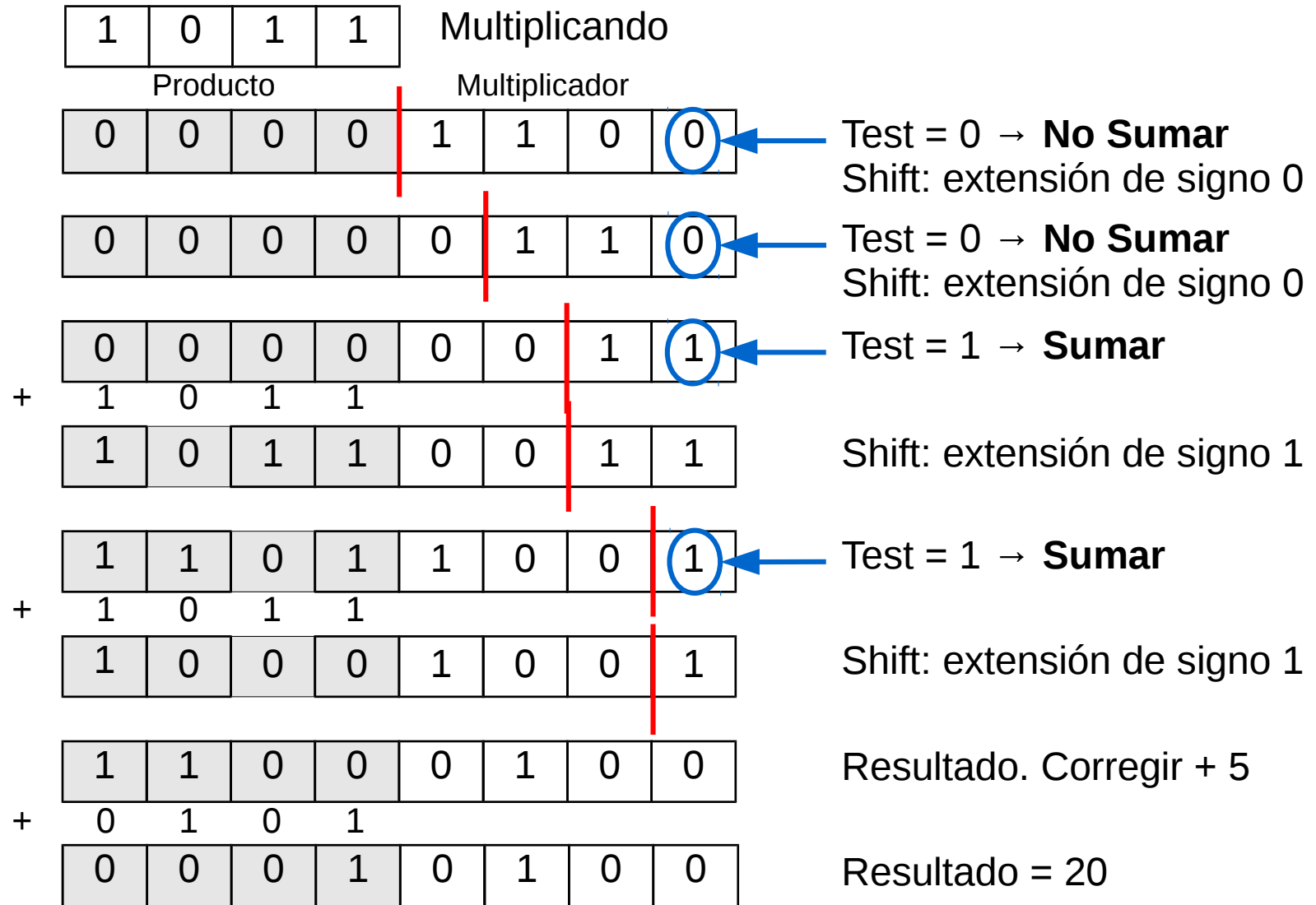Ejemplo: complemento a 2

$M = -5$
 $m_{n-1} = 1$
 $X = -4$
 $M \times X = ?$



Algoritmo secuencial

- ✗ Casos especiales en función del multiplicador o multiplicando negativo.
- ✗ Grandes secuencias de 1s en el multiplicador generan sumas sucesivas.

Reducir el número de productos parciales

- Examinar de a varios bits a la vez.
- Requiere generar múltiplos del multiplicando
- Examinar de a 2 bits:

$$\underbrace{1101}_{\text{bits}} \times 0110 = 11 \times 0110 \times 100 + 01 \times 0110$$

- Reduce en 2 las sumas parciales
- Implica generar $0M, 1M, 2M, 3M, \dots$
- Examinar de a c bits reduce en c los productos parciales.
 - Implica generar $0M, 1M, 2M, \dots, (2^c - 1)M$

Algoritmo de Booth

- Reduce la cantidad de productos parciales.
- Se basa en que

$$\sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1$$

- Genera secuencias de 1s como la resta entre dos operandos de un solo 1 cada uno.

$$\begin{array}{r} 1000 \quad (8) \\ - 0001 \quad (1) \\ \hline 0111 \quad (7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 01000000 \quad (64) \\ - 00001000 \quad (8) \\ \hline 00111000 \quad (56) \end{array}$$

Algoritmo de Booth

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	+1	0	0	-1	0	0	0

$$56 = 2^5 + 2^4 + 2^3$$

$$56 = 2^6 - 2^3$$

$$56 = 01001000$$

Recodificación de Booth

- Recorrer el multiplicador X de derecha a izquierda ($i = 0, 1 \dots n - 1$)
- Para cada par de bits consecutivos $x_i x_{i-1}$ generar el multiplicador recodificado Y , de tal forma que

x_i	x_{i-1}	Operation	Comments	y_i
0	0	shift only	string of zeros	0
1	1	shift only	string of ones	0
1	0	subtract and shift	beginning of a string of ones	$\bar{1}$
0	1	add and shift	end of a string of ones	1

- Asumir $x_{-1} = 0$

Recodificación de Booth

- Para multiplicar $|M| \cdot X$
- Recodificar X y obtener Y
- Multiplicar $|M| \cdot Y$
- Los productos parciales se calculan:
 - Sumando multiplicando por cada dígito $+1$
 - Sumando el complemento a 2 del multiplicando por cada dígito -1

Ejemplo: complemento a 2

$$M = -7$$

$$X = -5$$

$$X = 1011$$

$$Y = \overline{1101}$$

$$M = 1001$$

$$m_{n-1} = 1$$

$$\overline{M} = 0111$$

$$\overline{m}_{n-1} = 0$$

	1	0	0	1	Multiplicando			
	Producto				Multiplicador			
	0	0	0	0	-1	1	0	-1
+	0	1	1	1				
	0	1	1	1	-1	1	0	-1
	0	0	1	1	1	-1	1	0
	0	0	0	1	1	1	-1	1
+	1	0	0	1				
	1	0	1	0	1	1	-1	1
	1	1	0	1	0	1	1	-1
+	0	1	1	1				
	0	1	0	0	0	1	1	-1
	0	0	1	0	0	0	1	1

Test = -1 → **Sumar -M**

Shift: extensión de signo -M

Test = 0

Shift: extensión de signo

Test = 1 → **Sumar M**

Shift: extensión de signo M

Test = -1 → **Sumar -M**

Shift: extensión de signo -M

Resultado = 35

Ejemplo: complemento a 2

$$M = -7$$

$$X = -5$$

$$X = 1011$$


$$Y = \overline{1101}$$

$$M = 1001$$

$$m_{n-1} = 1$$

$$\overline{M} = 0111$$

$$\overline{m}_{n-1} = 0$$

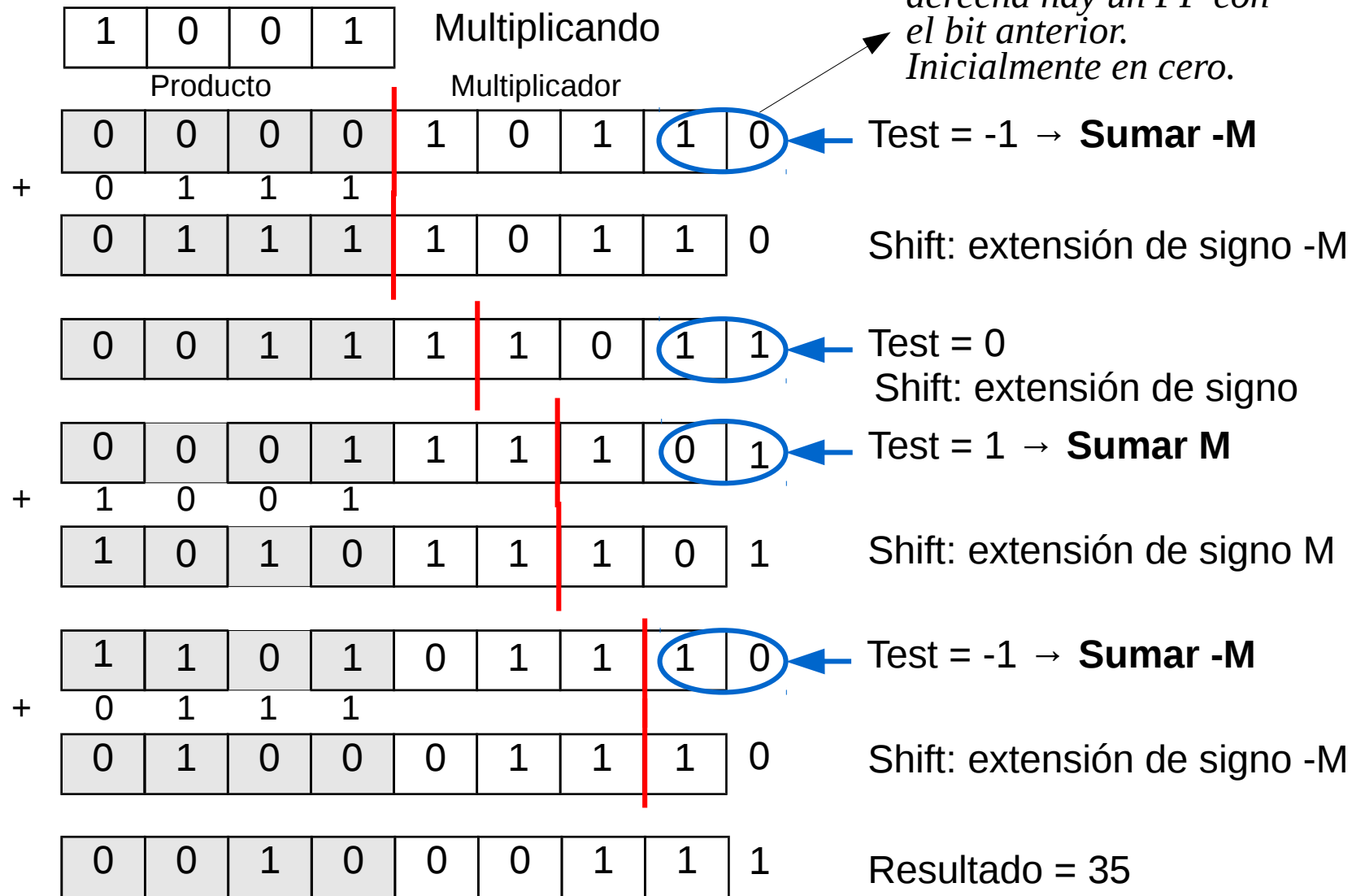

Ejemplo: complemento a 2

$$M = 7$$

$$X = -5$$

$$X = 1011$$


$$Y = \overline{1101}$$

$$M = 0111$$

$$m_{n-1} = 0$$

$$\overline{M} = 1001$$

$$\overline{m}_{n-1} = 1$$

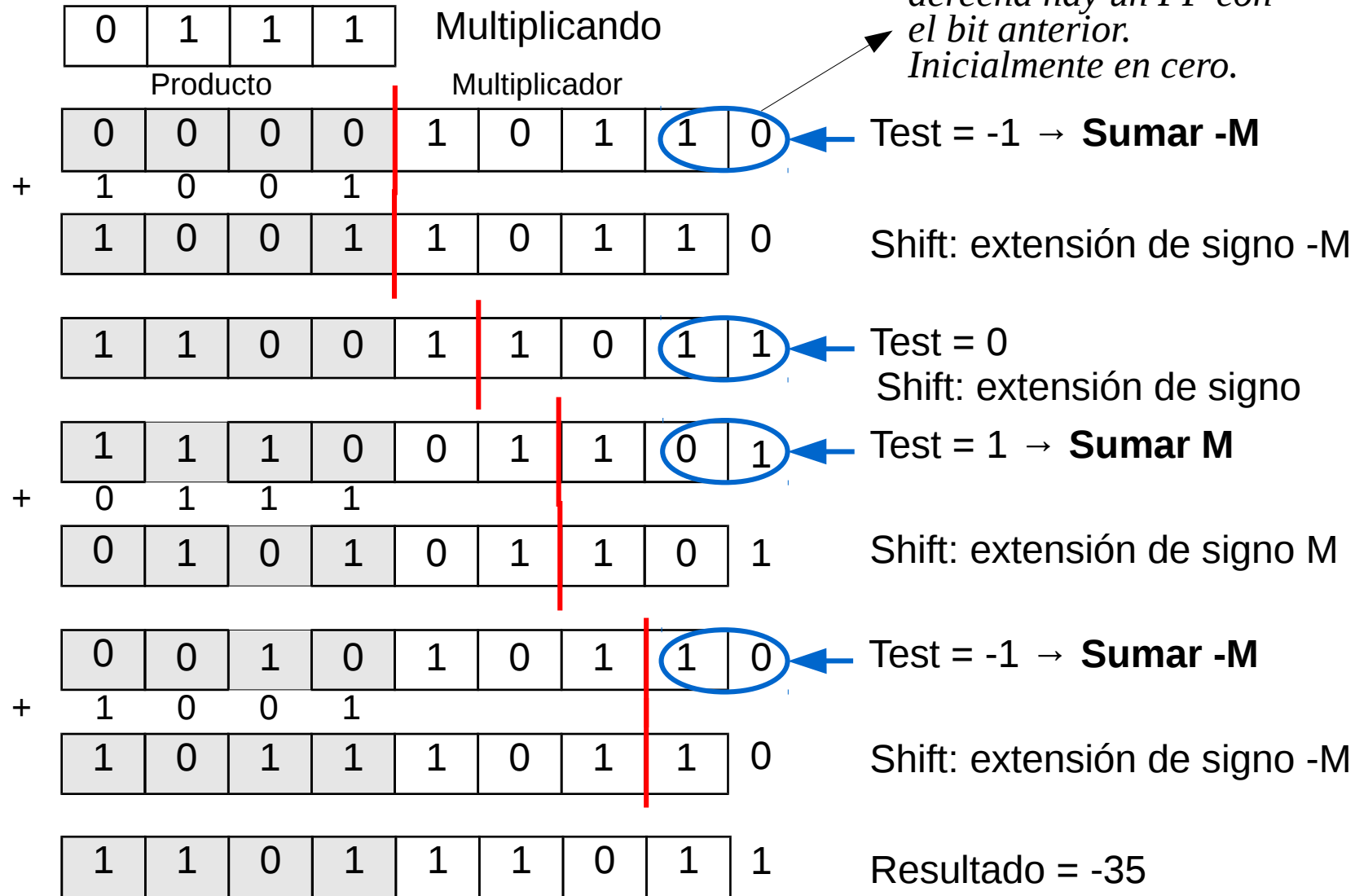

Recodificación de Booth

- El algoritmo secuencial con recodificación de Booth:
 - Funciona correctamente con números en complemento a 2.
 - En el caso de números no signados, se debe agregar un cero a la izquierda del multiplicador ($x_n = 0$)

Algoritmo secuencial + Rec. de Booth

Desventajas


- Complican el diseño de un (*mejor*) multiplicador sincrónico:
 - La cantidad de sumas/restas es variable.
 - La cantidad de desplazamientos entre sumas/restas es variable.
- Se vuelve ineficiente con unos aislados.
 - 0010101 se recodifica como 01 $\bar{1}$ 1 $\bar{1}$ 1 $\bar{1}$. Requiere 3 sumas y tres restas en vez de solo tres sumas.

Recodificación de Booth de varios bits

- Combinar la recodificación de Booth con la recodificación de más de a un bit.
- Existen dos formas de recodificación
 - Mirando al futuro
 - Mirando al pasado
- En cualquiera de los dos casos hay que mirar $c + 1$ bits.

Recodificación de Booth de a 2 bits

 - Mirando al pasado:
 - Se dividen en grupos de 2
$$x_7x_6 \mid x_5x_4 \mid x_3x_2 \mid x_1x_0$$
 - Y el anterior se usa de referencia.
 - Para codificar x_{i+1} y x_i , se usa x_{i-1} como referencia ($i = 0, 2, 4, \dots$)




Recodificación de Booth de a 2 bits

	x_{i+1}	x_i	x_{i-1}	$y_{i+1}y_i$	Múltiplo
Entre dos cadenas	0	0	0	00	0M
Final de cadena de 1s	0	0	1	01	M
1 aislado	0	1	0	01	M
Final de cadena de 1s	0	1	1	10	2M
Principio de cadena de 1s	1	0	0	10	- 2M
0 aislado	1	0	1	01	- M
Principio de cadena de 1s	1	1	0	01	- M
Medio de una cadena	1	1	1	00	0M

Recodificación de Booth de a 2 bits

 - Mirando al futuro:
 - Se dividen en grupos de 2
$$x_7x_6 \mid x_5x_4 \mid x_3x_2 \mid x_1x_0$$
 - Y el siguiente bit se usa de referencia.
 - Para codificar x_{i+1} y x_i , se usa x_{i+1} como referencia ($i = 0, 2, 4, \dots$)



Recodificación de Booth de a 2 bits

	x_{i+2}	x_{i+1}	x_i		Múltiplo
Entre dos cadenas	0	0	0	00	0M
Final de cadena de 1s	0	0	1	10	2M
1 aislado	0	1	0	10	$4M - 2M = 2M$
Final de cadena de 1s	0	1	1	100	4M
Principio de cadena de 1s	1	0	0	$\overline{1}00$	$-4M$
0 aislado	1	0	1	$\overline{1}0$	$-4M + 2M = -2M$
Principio de cadena de 1s	1	1	0	$\overline{1}0$	$-2M$
Medio de una cadena	1	1	1	00	0M

No podemos generar una recodificación.
Sí se generan los múltiplos de M que hay que sumar.

Recodificación de Booth de varios bits

En la recodificación de a 2 bits se necesitan los múltiplos de M :


- Sin recodificación de Booth
 - $0M$, M , $2M$ y $3M$
- Con recodificación de Booth mirando al pasado
 - $0M$, M y $2M$
- Con recodificación de Booth mirando al futuro
 - $0M$, $2M$ y $4M$

Ejemplo

$$X = 25 = 011001$$

Recodificación mirando al pasado.

 - Se necesitan considerar 1 bit antes del LSB.



$$\begin{aligned} & M \cdot 2^0 & = M \\ & -2M \cdot 2^2 & = -8M \\ & 2M \cdot 2^4 & = 32M \end{aligned}$$

$$M \cdot X = M - 8M + 32M$$

Ejemplo

$$X = 25 = 011001$$

Recodificación mirando al futuro.

- Se necesitan considerar 2 bits antes del LSB y un bit después de MSB.


6	5	4	3	2	1	0	-1	-2
0	0	1	1	0	0	1	0	0
							$-4M \cdot 2^{-2}$	$= -M$
						$2M \cdot 2^0$	$= 2M$	
					$-2M \cdot 2^2$	$= -8M$		
				$2M \cdot 2^4$	$= 32M$			

$$M \cdot X = -M + 2M - 8M + 32M$$




Hardware de multiplicación

Hardware algoritmo secuencial


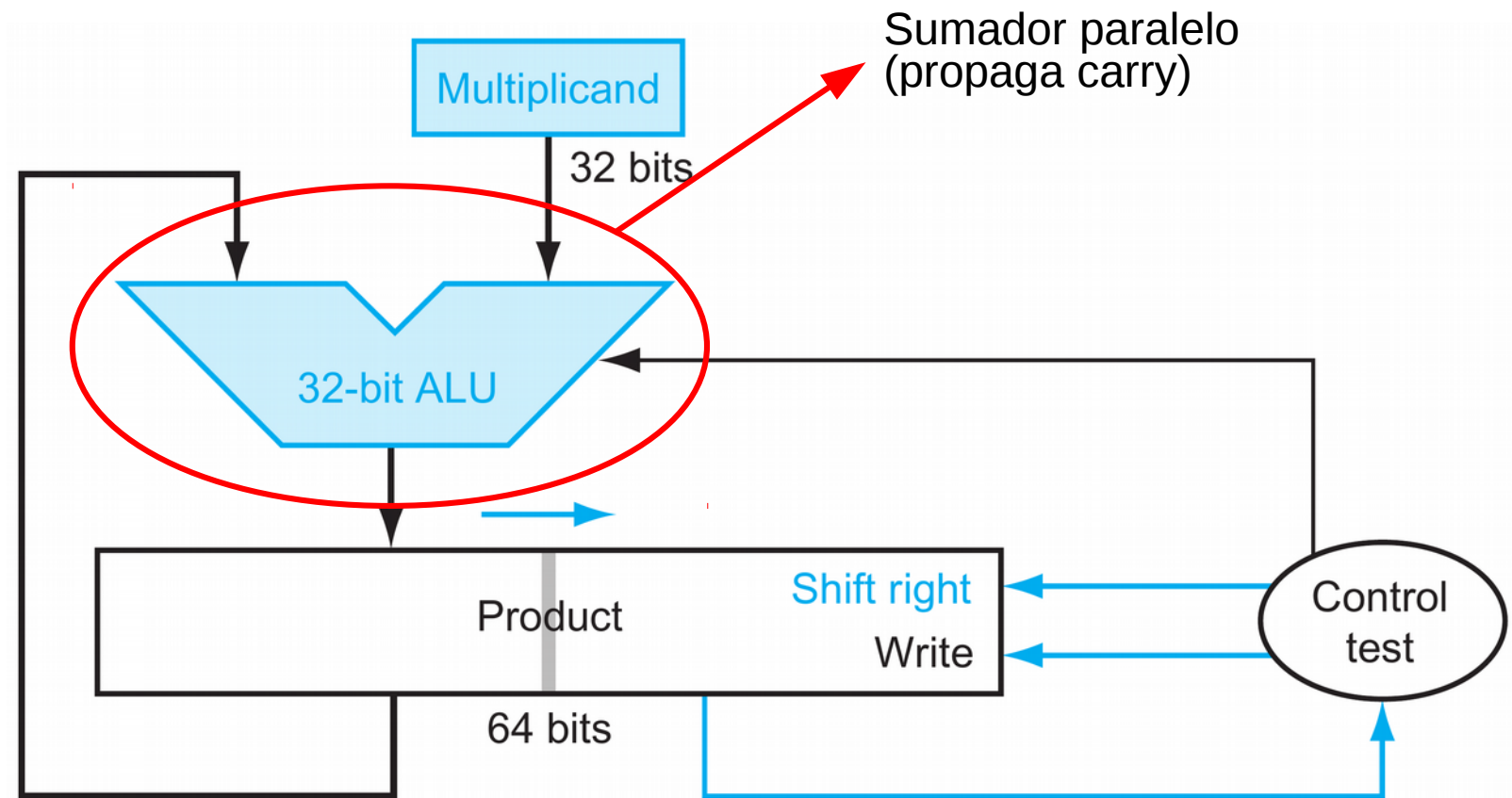


Hardware usando un CSA

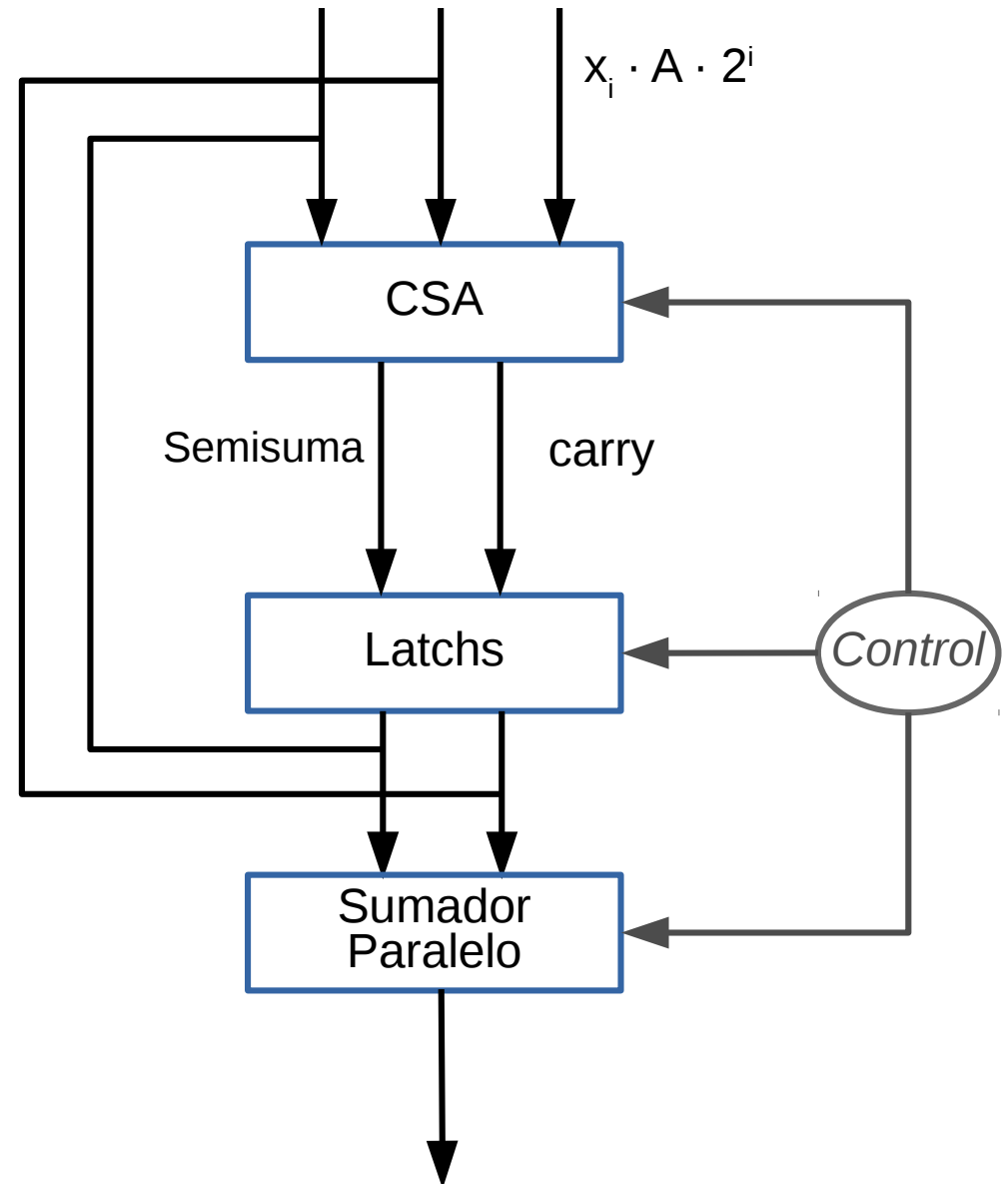
- Se realizan las sumas intermedias hasta obtener una única semisuma y un único carry.
- En el último paso se realiza la suma propagando carry.
- Realiza n iteraciones para multiplicar operandos de n bits.



Hardware usando un CSA

 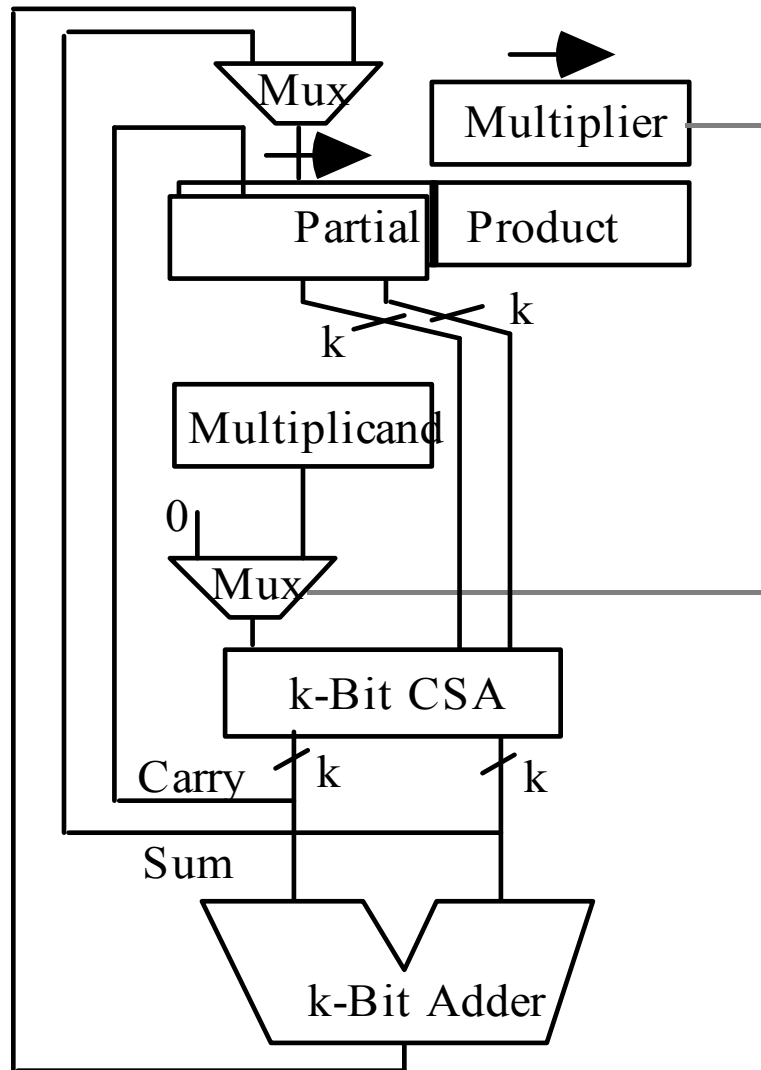


Niveles de CSA

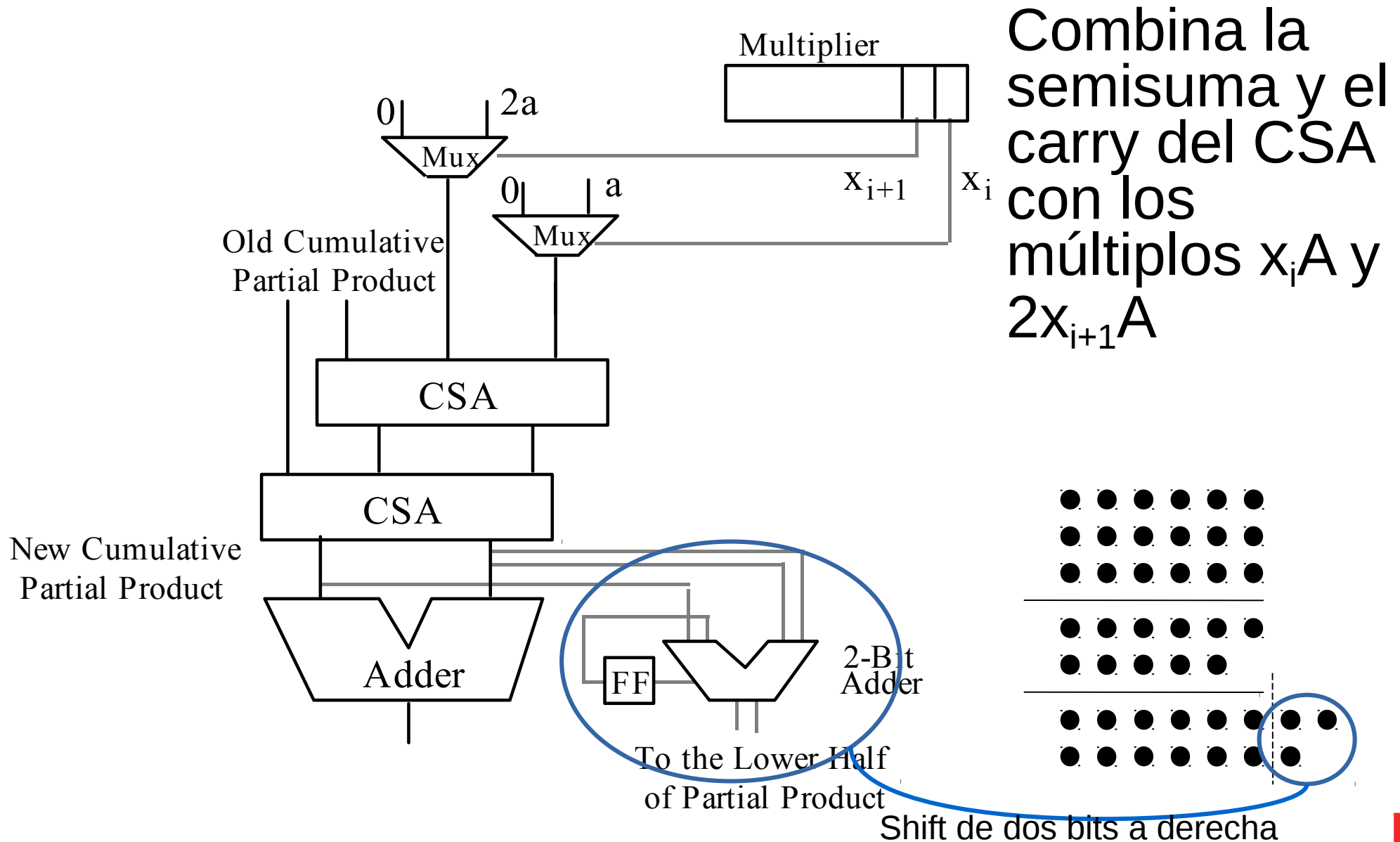

Niveles de CSA

- Con tres niveles de CSA se puede combinar la semisuma y el carry con tres múltiplos del multiplicando:


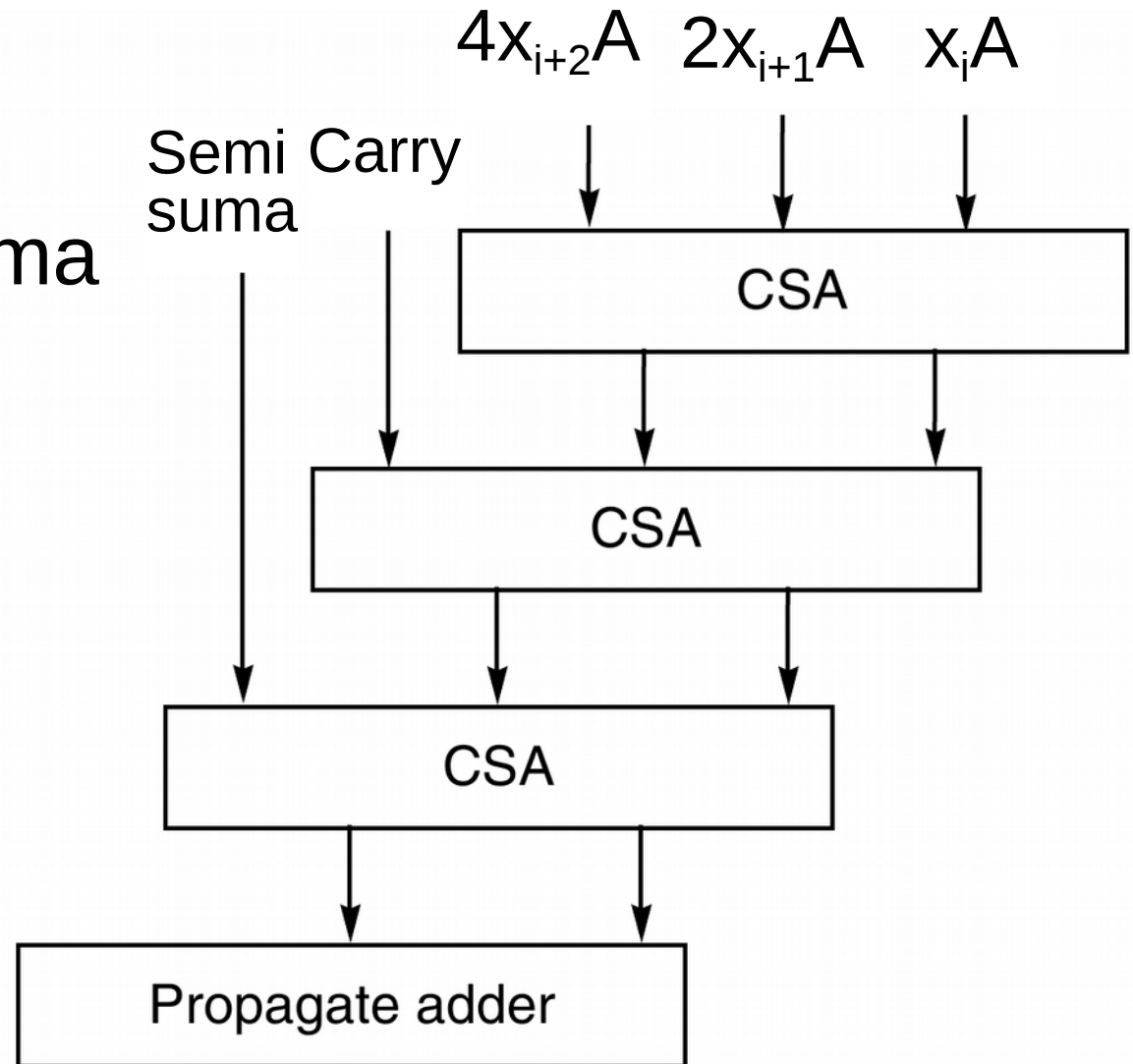
- $x_i A$
- $2x_{i+1} A$
- y $4x_{i+2} A$



Niveles de CSA

- Con 2 niveles de CSA reduce en 2 a la mitad la cantidad de iteraciones (n).
- En cada iteración el camino más largo atraviesa los dos CSA.
- El retardo por los CSA es de $2n \Delta_{\text{CSA}}$.
- Ocurre algo análogo para 3 CSA.
- Con 4 o más CSA se puede lograr paralelismo (Wallace tree).

Niveles de CSA

  

- La cantidad de iteraciones se reduce en 4.
- En cada iteración se atraviesan hasta 3 CSA.
- En total el retardo por CSA es de $\frac{3}{4} n \Delta_{\text{CSA}}$.


Árbol de CSA

- Para maximizar el paralelismo se puede armar un Wallace Tree de n operandos de n bits.
- Para $k = n$ operandos, los niveles de un Wallace Tree son aprox.

$$\frac{\log \frac{2}{n}}{\log \frac{2}{3}} = \frac{\log \frac{n}{2}}{\log \frac{3}{2}}$$


- El resultado final requiere atravesar $O(\log(n))$ CSA.

Wallace Tree

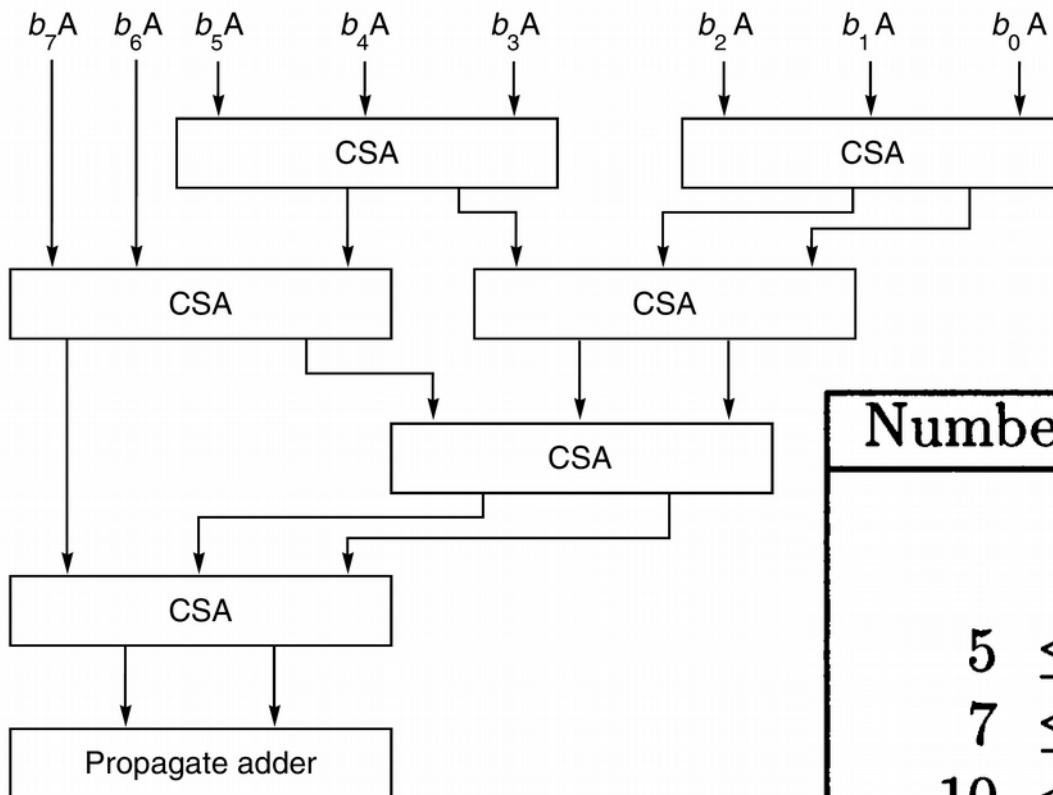


Number of operands	Number of levels
3	1
4	2
$5 \leq k \leq 6$	3
$7 \leq k \leq 9$	4
$10 \leq k \leq 13$	5
$14 \leq k \leq 19$	6
$20 \leq k \leq 28$	7
$29 \leq k \leq 42$	8
$43 \leq k \leq 63$	9

Velocidad vs. Tamaño

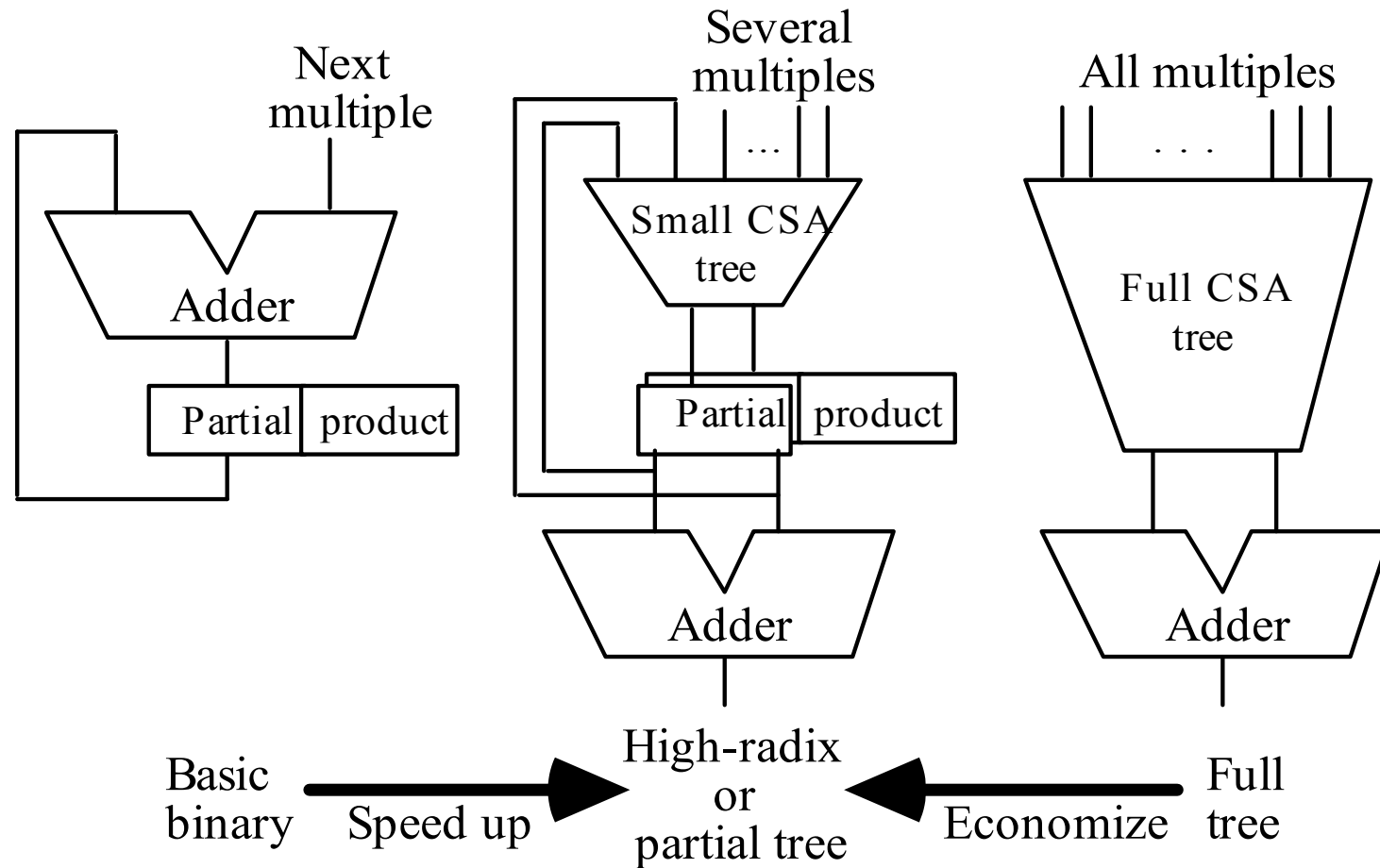


Árbol multiplicador

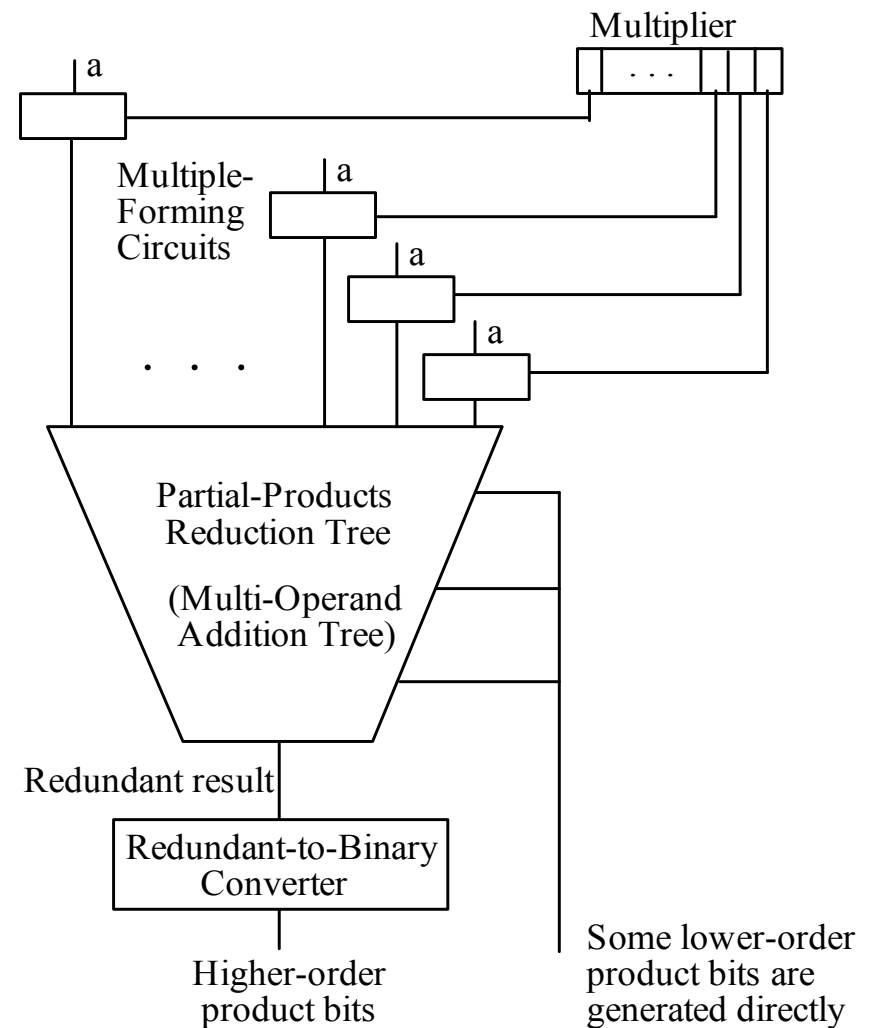- En su forma más general, varios múltiplos de A
 - En binario
 - Recodificación de varios bits
 - Recodificación de Booth
- Un árbol de reducción (combinacional) genera los productos parciales.
- El resultado está en notación redundante.
- El resultado se convierte a binario.



Array multiplier

 - El árbol de reducción es una línea de CSA.
- Al final un ripple adder.
- ¿Por qué es interesante este multiplicador tan lento?




Array multiplier

- Es un layout simple y eficiente para diseño VLSI.
 - Estructura muy regular.
 - Las conexiones son cortas (sólo hay que conectarse con el full adder adyacente vertical, horizontal o diagonal).

Array multiplier

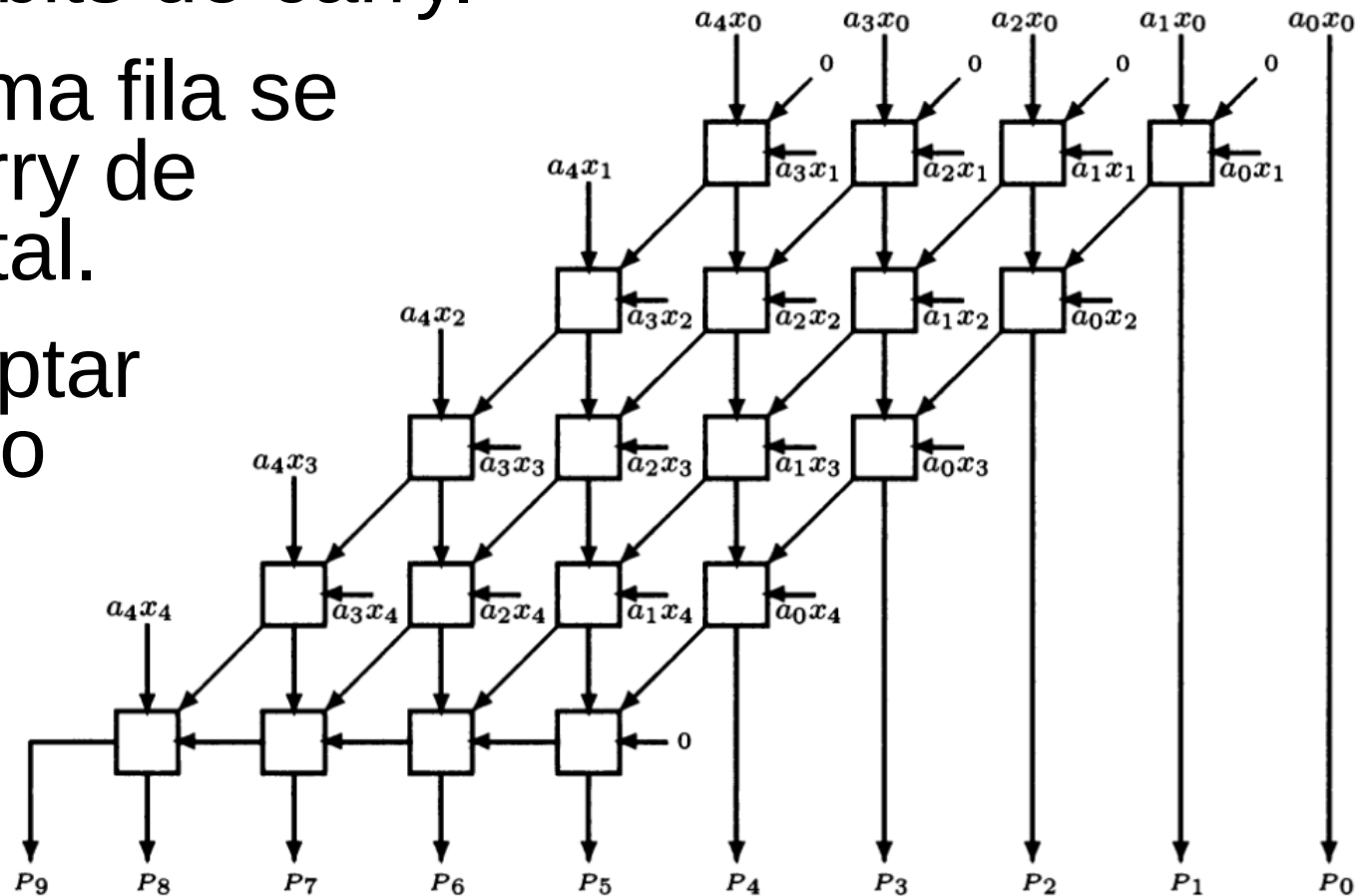- Ninguna fila propaga carry.
- Cada producto parcial consiste de sumas intermedias y bits de carry.
- Sólo en la última fila se propaga el carry de forma horizontal.
- Se puede adaptar a complemento a 2



Bibliografía

- Capítulo 3 y 6. Computer Arithmetic Algorithms. Israel Koren, 2da Edición, A K Peters, Natick, MA, 2002.

Adapted from Koren, UMass. Copyright 2008 Koren, UMass and A.K. Peters.

- Capítulo 10 y 11. Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Designs. Behrooz Parhami, Oxford University Press, New York, 2002.
- Apéndice J. J. Hennessy & D. Patterson. *Computer Architecture: A Quantitative Approach.* Morgan Kaufmann Publishers INC. 2011, 5ta Ed.

Suplementaria

- Capítulo 42. Editor Wai-Kai Chen. *The VLSI Handbook.* CRC Press. (2da Ed. 2007)