



ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS PARA INGENIERÍA

Trabajo Práctico N° 1

Técnicas Digitales¹

Primer Cuatrimestre de 2018

Ejercicios

1. Demostrar formalmente la siguiente igualdad:

$$\overline{AB + BC + CA} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$$

2. Demostrar que el término $A\overline{C}$ resulta superfluo en la siguiente expresión lógica:

$$AB + \overline{BC} + A\overline{C}$$

3. Expresar $F = AC + B(D + \overline{A}) + BDC$ como:

- a) Una suma expandida de productos.
- b) Un producto expandido de sumas.

En ambos casos, notar sus respectivas formas canónicas tanto en forma expandida como compacta.


4. Bosquejar un *diagrama de Veitch* que describa la función analizada en el ejercicio anterior. A su vez, utilizar un *mapa de Karnaugh* para representar el complemento de la misma.
5. Definir las funciones w , y , z de salida de un circuito combinacional de cuatro entradas A , B , C y D que verifican el siguiente comportamiento:
 - La salida z es 1 cuando la mayoría de las entradas son 1
 - La salida y es 1 cuando haya menos de tres entradas que son 1
 - La salida w es 1 cuando dos o tres entradas son 1

Expresar el resultado final utilizando la **notación canónica compacta**.

6. Considerando la función lógica $F(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 7, 13, 15)$, determinar tanto su mínima suma de productos como su mínimo producto de sumas aplicando el método gráfico. ¿Cuál resulta más simple de obtener? ¿Las soluciones obtenidas resultan mínimas?
7. Sea $F(A, B, C, D) = \sum(2, 7, 8, 13)$, con $\sum_{op}(0, 1, 3, 5, 10, 12)$
 - a) Determinar **todos** los implicantes primos de F aplicando el método tabular. Obtener todas las soluciones irredundantes *mínima suma de productos* para F aplicando el **método algebraico**.

¹Fecha sugerida de finalización de este trabajo práctico: jueves 22 de marzo de 2018.

 - b) Idem anterior pero esta vez obteniendo soluciones para el **mínimo producto de sumas**.
8. Implementar las soluciones obtenidas en el ejercicio 6 con compuertas **NAND** e **INV** para su *mínima suma de productos*, y con compuertas **NOR** e **INV** para su *mínimo producto de sumas*. Muestre el diagrama lógico de detalle especificando claramente la polaridad de la lógica utilizada.
9. Se desea implementar un circuito con cuatro entradas A, B, C, D y cuatro líneas de control W, X, Y, Z. El propósito de cada línea de control radica en seleccionar una determinada entrada. Implemente el circuito con a lo sumo 5 compuertas lógicas convencionales. ¿Existe algún inconveniente con la solución planteada? En caso de que su respuesta sea afirmativa proponga una solución alternativa.
10. Considerando el siguiente diagrama de detalle de un circuito implementado con compuertas **NAND** de dos entradas e inversores:



- a) Analizar las condiciones que conducen a la validación de la salida, F , partiendo desde la misma y retrocediendo hasta llegar a las entradas.
OBS: En este análisis se deberá procesar la información lógica, no eléctrica. Analizar el circuito prescindiendo de los niveles de tensión.
- b) Si las compuertas y los inversores tienen un retardo de $3ns$ (i.e., $3 \times 10^{-9}s$), ¿cuál es el retardo necesario para que la salida esté *establecida* en el peor caso, esto es, con todos los niveles de salida de las compuertas cambiando?
- c) Indicar cuál es la función lógica resultante en cada entrada y salida de compuerta, partiendo desde las entradas al diagrama, hasta llegar a la salida.
11. Considerando la función de cuatro variables $f(A, B, C, D) = \sum(1, 6, 7, 9, 10, 14), \sum_{op}(13, 15)$ implementada mediante un MUX, con las entradas B y C conectadas como líneas de dirección y las variables A y D para las funciones residuo:
- a) Determinar todas las funciones residuo.
- b) Calcular el número máximo de funciones residuo que se podrían generar con las variables A y D y obtenerlas a partir de las diversas combinaciones de *miniterms*.
OBS: Desarrollar una tabla en dos partes: función de un lado y complemento del otro (tomando los *miniterms* faltantes).
- c) Excluyendo las funciones triviales, generar las restantes funciones residuo de dos variables con a lo sumo cinco compuertas NAND de dos entradas y cinco INV (asumir como disponibles A, D, \bar{A} y \bar{D}).
12. Desarrollar el diagrama lógico de detalle de las funciones requeridas para controlar un display digital de siete segmentos, a fin de que pueda mostrar el dígito equivalente para cada entrada binaria. Por ejemplo si la entrada binaria es 0_2 , deberá verse el dígito 0, si la entrada binaria es 10_2 el display deberá mostrar el 2. Resuelva el diagrama lógico de detalle utilizando:

- a) Siete multiplexores de 8 entradas de datos.
 - b) Tres chips de dos multiplexores de 4 a 1 cada uno y compuertas.
 - c) Un decodificador BCD (en el cual la entrada binaria determinará cuál de las 10 salidas se seteará en *low*) y compuertas NAND para armar las funciones de entrada al display.
OBS: Resolver el problema de forma directa y atacando a la función complemento. ¿Existe alguna diferencia entre ambas implementaciones? ¿Cuál recomendaría?
 - d) Utilizando un PLA, indicando el tamaño requerido.
 - e) Empleando una ROM, indicando su programación y el tamaño requerido.
13. Simular las implementaciones realizadas en los ejercicios 12b, 12c y 12e utilizando el software LogiSim.
14. Determinar el tamaño del PLA requerido para poder implementar:
- a) Cuatro multiplexores de dos entradas de datos cada uno, compartiendo líneas de selección de a dos MUXs.
 - b) Dos multiplexores de cuatro entradas y líneas de selección independientes.
 - c) Un *Priority Encoder* de ocho entradas y tres salidas.
15. Considerando la función *OR-exclusivo* entre cuatro variables ($A \oplus B \oplus C \oplus D$):
- a) Construir su tabla de verdad.
 - b) Obtener su mínima suma de productos asociada.
 - c) Desarrollar el diagrama lógico de detalle de la función obtenida con compuertas NAND e INV.
 - d) Desarrollar el diagrama lógico de detalle usando compuertas NAND con salida *open-collector* (wired OR) e INV.
 - e) Desarrollar el diagrama lógico de detalle esta vez empleando solamente tres compuertas XOR de dos entradas.
16. Emular los siguientes dispositivos:
- a) Un flip-flop S-R a partir de un flip-flop D.
 - b) Un flip-flop J-K a partir de un flip-flop D.
 - c) Un flip-flop D a partir de un flip-flop T.
 - d) Un flip-flop J-K a partir de un flip-flop T.
 - e) Un flip-flop D a partir de un flip-flop J-K.
17. Implementar un contador binario sincrónico módulo 10 (esto es, de 0 a 9) a partir de los siguientes componentes:
- a) Flip-flops individuales tipo J-K, controlando sus entradas.
 - b) Un contador de cuatro etapas *up-down* con carga en paralelo.
18. Utilizando LogiSim implementar un contador binario módulo 8 cuya evolución esté controlada por un botón. A su vez, la implementación debe contar con un botón adicional que permita restaurar el estado original del contador. Monitorear la salida del contador para verificar el correcto funcionamiento del mismo.

19. Simular el ejercicio 17b utilizando LogiSim.
20. Implementar el comportamiento de un semáforo utilizando LogiSim y los siguientes componentes:
- Tres diodos emisores de luz (LED) para modelar las luces del semáforo.
 - Una memoria ROM para almacenar la información que será enviada a los LEDs.
 - Un contador binario para direccionar la memoria. Considere la utilización de un botón que funcione como reset del contador.
 - Un reloj con un período de 1 segundo para forzar la evolución del contador.
21. Verificar el funcionamiento de los circuitos del ejercicio 16 utilizando LogiSim.
22. Un *contador Moebius* (esto es, un contador que que modifica sólo un bit en cada cambio de estado), puede ser fácilmente implementado usando un registro de desplazamiento. Teniendo esto en cuenta:
- a) Bosquejar un *contador Moebius* módulo seis a partir de un registro de desplazamiento implementado con flip-flops J-K.
 - b) Desarrollar las seis señales periódicas de salida.
 - c) Verificar que dividen el período de partida en seis intervalos iguales y que cada señal tiene un *duty cycle* de exactamente 50 %.
OBS: En un tren de pulsos ideal (uno compuesto de pulsos rectangulares), el *duty cycle* es la razón entre la duración del pulso y el período del mismo. Por caso, para un tren de pulsos en el que la duración del pulso es de $1\mu s$ y el período es de $4\mu s$, el *duty cycle* resulta ser del 25 %.
 - d) Indicar como se decodifican los estados 001, 110, 000 y 111.
 - e) Suponiendo que la transición del estado 011 al estado 001 recién deba realizarse cuando aparezca un 1 en una cierta señal e (esto es, e funciona como señal de *enable* para esa transición), ¿cómo hay que modificar al contador para que contemple a la señal e ?
 - f) Modificar el control sobre la transición entre estados propuesta en el inciso anterior para que la señal e ahora regule el paso del estado 110 al estado 111.

Referencias

[Mar76] MARCUS, M. P. *Switching Circuits for Engineers*, third ed. Prentice-Hall, 1976.